

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:


- 1) Il valore della resistenza R_4 e il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 e M_6 sapendo che $V_o = V_{DD}/2$ (considerare $\lambda_n = 0$)
- 2) il guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali ac $A_{vd} = v_o/v_{id}$;
- 3) il rapporto di reiezione del modo comune (CMRR) supponendo, solo in questo caso, che i M_4 e M_6 abbiano un parametro di modulazione della lunghezza di canale $\lambda_{n4,6} = 0.002 \text{ V}^{-1}$.

Dati: $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_{I1} = V_{I2} = 6.5 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2.045 \text{ k}\Omega$,

$M_{1,2}$: $k_{n1} = 4 \text{ mA/V}^2$, $V_{tn1} = 1 \text{ V}$, $\lambda_{n1} = 0 \text{ V}^{-1}$,


M_5 : $k_{p5} = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_{tp5} = -1 \text{ V}$, $\lambda_{p5} = 0 \text{ V}^{-1}$

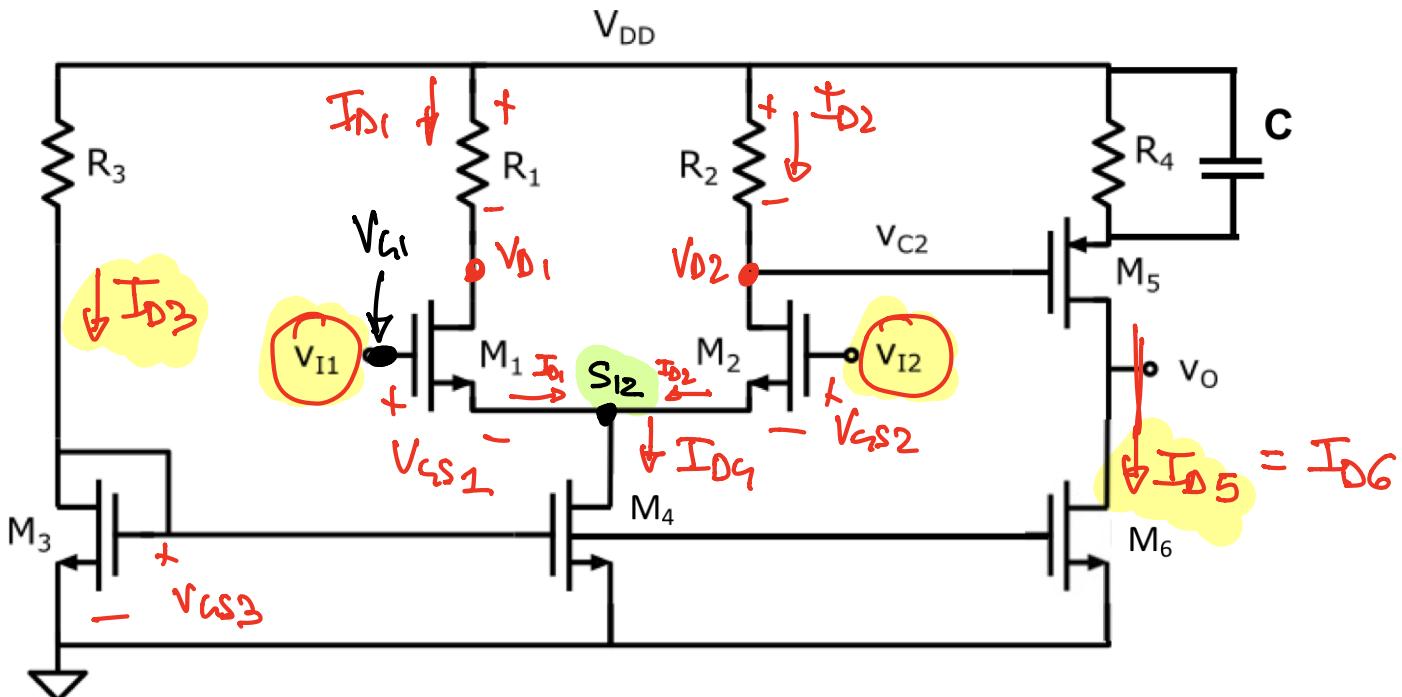$M_{3,4,6}$: $k_{n3} = 4 \text{ mA/V}^2$, $V_{tn3} = 1 \text{ V}$, $\lambda_{n3} = 0.002 \text{ V}^{-1}$,



POLARIZZAZIONE

CONSIDERARE I SPEDIMENTI

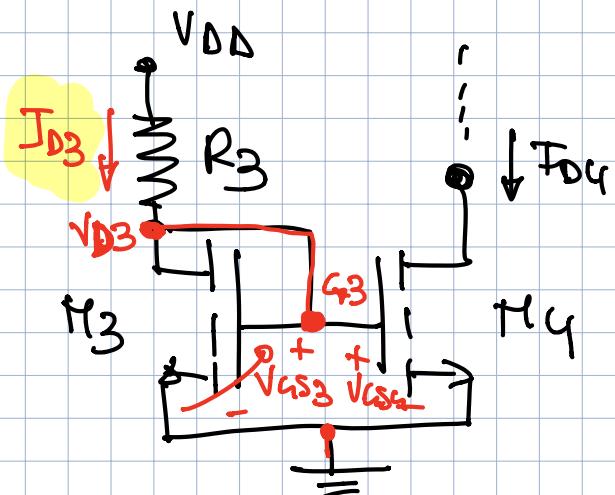

$$V_{GS3} = V_{GS4} = V_D3 = V_{GS4}$$

$$I_{D3} = \frac{V_{DD} - V_{GS3}}{R_3}$$

$$I_{D3} = \frac{k_{n3}}{2} (V_{GS3} - V_{tn3})^2 *$$

$$\frac{V_{DD} - V_{GS3}}{R_3} = \frac{Km_3}{2} (V_{GS3} - V_{TN3})^2$$

$$\frac{2V_{DD}}{Km_3 R_3} - \frac{2V_{GS3}}{R_3 Km_3} = V_{GS3}^2 + V_{TN3}^2 - 2V_{GS3}V_{TN3}$$

$$\boxed{V_{GS3}^2 + V_{GS3} \left(\frac{2}{R_3 Km_3} - 2V_{TN3} \right) + V_{TN3}^2 - \frac{2V_{DD}}{Km_3 R_3} = 0}$$

$$a = 1$$

$$b = -1,756$$

$$c = -2,662$$


$$V_{GS3,1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \underline{\underline{2,732 \text{ V}}}$$

$$I_{D3} = \frac{Km_3}{2} (V_{GS3} - V_{TN3})^2 = 6 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_{D4} = I_{D3} \cdot \frac{Km_4 (1 + \frac{1}{2} V_{DS4})}{Km_3 (1 + \frac{1}{2} V_{DS3})} = I_{D3} = 6 \text{ mA}}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{D4}}{2} = 3 \text{ mA}$$
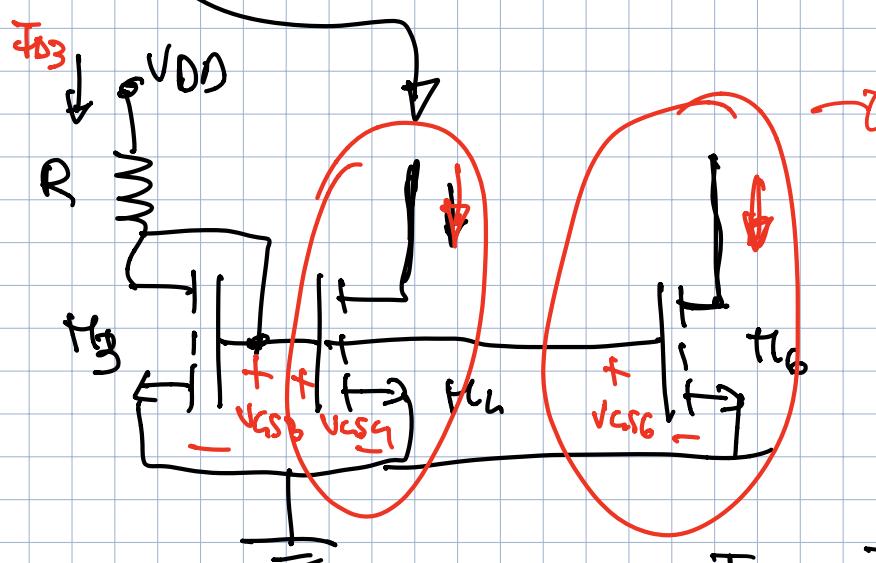
$$I_{D5} = I_{D4} = 6 \text{ mA} = I_{D6}$$



$$I_{D6} = \frac{Km_6}{2} (V_{GS6} - V_{TN6})^2$$

$$V_{CES6} = V_{GS3}$$

$$I_{D6} = \frac{Km_6}{2} (V_{GS6} - V_{TN6})$$

$$I_{D3} = \frac{Km_3}{2} (V_{GS3} - V_{TN3})$$

$$I_{D6} = I_{D3} \cdot \frac{Km_6}{Km_3} \cdot \frac{(1 + \frac{1}{2} V_{DS6})}{(1 + \frac{1}{2} V_{DS3})} = I_{D3}$$

$$V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2I_{D1}}{Km_1}} = \underline{2,225V} = V_{GS2}$$

$$\begin{aligned} V_{S12} &= V_{I1} - V_{GS1} = \underline{4,275V} \\ &\stackrel{!}{=} V_{I2} - V_{GS2} = \underline{4,275V} \end{aligned}$$

$$V_{D1} = V_{DD} - I_{D1}R_i = 9V = 15V - 3mA \cdot 2k\Omega = \underline{9V} = V_{D2}$$

$$V_{D2} = V_{DD} - I_{D2}R_2 = 9V$$

$$V_{GS5} = V_{TP5} - \sqrt{\frac{2I_{D5}}{Kp5}} = -3,45V$$

$$\begin{aligned} V_{SS} &= V_{GS} - V_{GS5} = V_{D2} - V_{GS5} = \underline{9V - (-3,45V)} \\ &\stackrel{!}{=} \underline{12,45V} \end{aligned}$$

$$I_{D5} = I_{D6} = 6mA$$

$$\frac{V_{DD} - V_{SS}}{R_u} = 6mA \Rightarrow R_u = \frac{V_{DD} - V_{SS}}{6mA} = \underline{425\Omega}$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S12} = 4,275V > \underline{V_{GS1} - V_{TN1}}$$

$$V_{DS2} = V_{DS1} = 4,275V \geq > \underline{V_{GS2} - V_{TN1}}$$

$$\underline{V_{DS3} = V_{GS3} = 2,732V} \Rightarrow \underline{V_{GS3} - V_{TN3}}$$

$$V_{DS4} = V_{S12} = 4,275V - > \underline{V_{GS4} - V_{TN4}}$$

$$\begin{aligned} V_{DS5} &= V_0 - V_{SS} = \frac{V_{DD}}{2} - V_{SS} \\ &= -4,95 \longrightarrow < \underline{V_{GS5} - V_{TP}} (\approx -2,5) \end{aligned}$$

$$V_{DS6} = 7,5V > \underline{V_{GS6} - V_{TN6}}$$

$$M_1 (I_{DS1} = 3mA, V_{DS1} = 4,275V) \quad M_4 (I_{DS4} = 6mA, V_{DS4} = 4,275V)$$

$$M_2 (I_{DS2} = 3mA, V_{DS2} = 4,275V) \quad M_5 (I_{DS5} = 6mA, V_{DS5} = -4,95V)$$


$$M_3 (I_{DS3} = 6mA, V_{DS3} = 2,732V) \quad M_6 (I_{DS6} = 6mA, V_{DS6} = 7,5V)$$

Circuito Rete a tre transistori AC PICCO SECONDO


$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{2I_{D1}}{V_{GS1} - V_{TN1}} = 4,9 \text{ mS}$$

$$g_{m5} = \frac{2I_{DS5}}{V_{GS5} - V_{TP5}} = 4,9 \text{ mS}$$
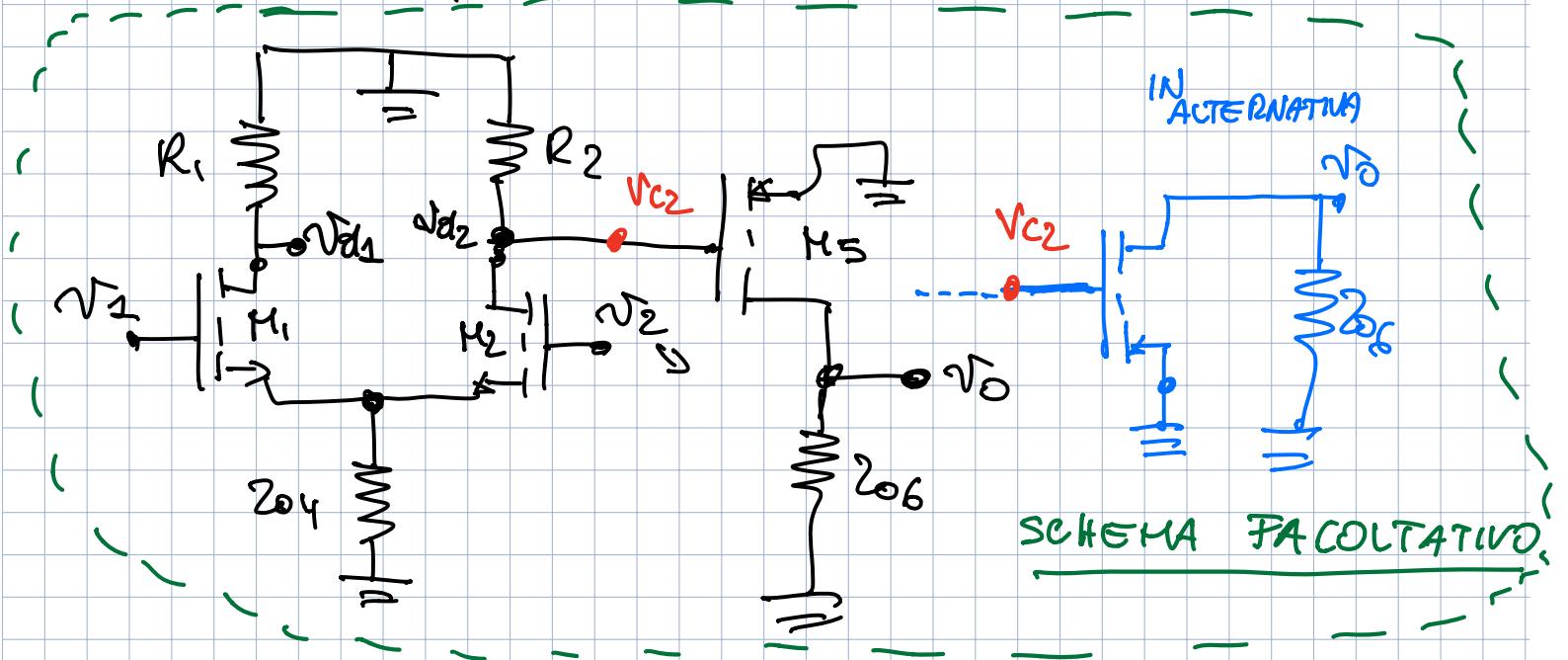
$$R_{OD1} = \frac{I_{DS1} + V_{DS1}}{I_{DS1}} = 846 \text{ K}\Omega \quad R_{OD5} = \frac{I_{DS5} + V_{DS5}}{I_{DS5}} = 846 \text{ K}\Omega$$



SCHEMA FACOLTATIVO

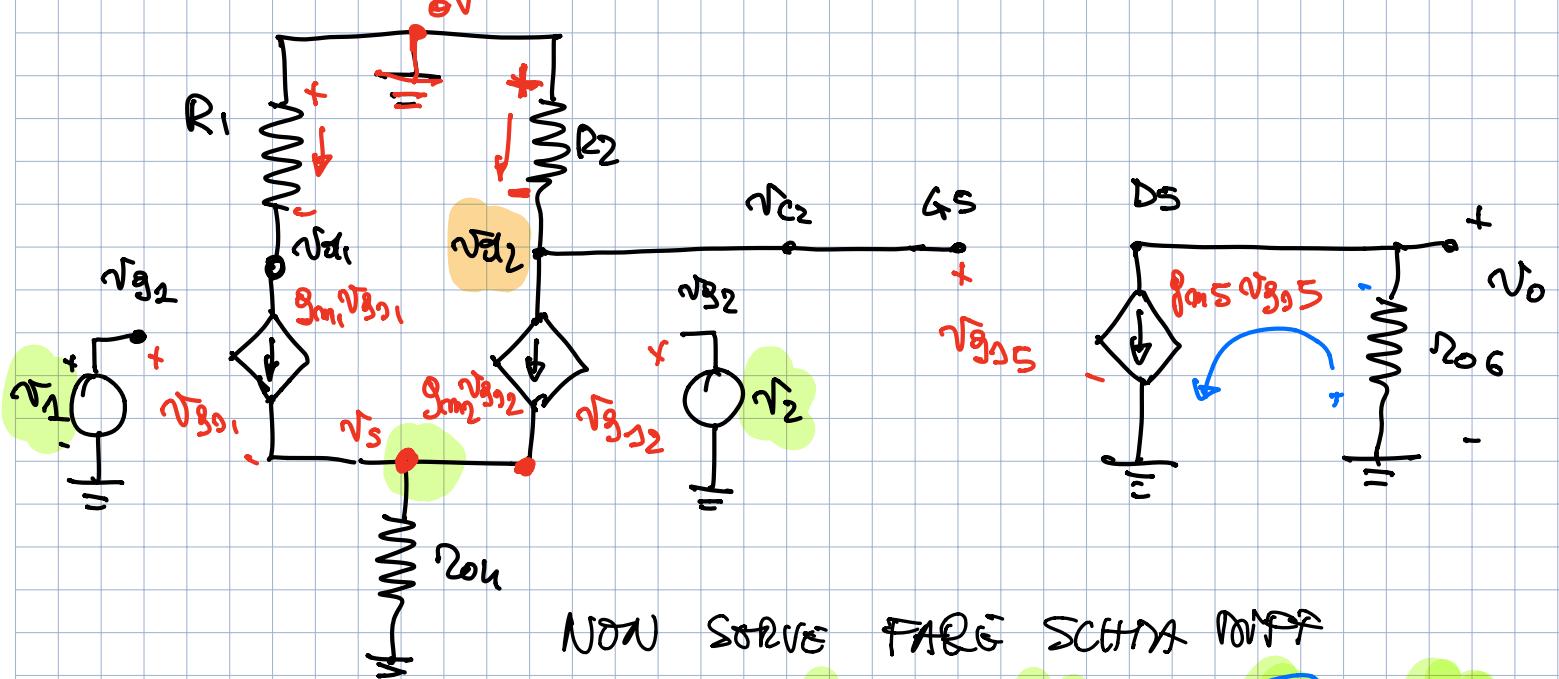

$\frac{+V_{B2}}{2}$ $\frac{-V_{B3}}{2}$ $\frac{V_{B5}}{2}$

$$Ad = \frac{V_0}{\sqrt{c_{d1}}} = \frac{V_0}{\sqrt{G_5}} \cdot \frac{\sqrt{G_5}}{\sqrt{c_{d1}}} = A_{vt}^{cs} \cdot Ad_1$$

$$Ac = \frac{V_0}{\sqrt{c_c}} = \frac{V_0}{\sqrt{G_5}} \cdot \frac{\sqrt{G_5}}{\sqrt{c_c}} = A_{vt}^{cs} \cdot Ac_1$$

NBL T002 DIFF.

$$\sqrt{c_1} = \frac{\sqrt{c_d}}{2}; \sqrt{c_2} = -\frac{\sqrt{c_d}}{2}; \sqrt{c_s} = 0 \Rightarrow$$

$$\sqrt{g_{s1}} = \frac{\sqrt{c_d}}{2}$$

$$\sqrt{g_{s2}} = -\frac{\sqrt{c_d}}{2}$$

$$\sqrt{d_2} = -g_{m2} \sqrt{g_{s2}} R_2 = +g_{m2} \frac{\sqrt{c_d}}{2} R_2$$

$$Ad_2 = \frac{\sqrt{d_2}}{\sqrt{c_d}} = \frac{g_{m2} R_2}{\frac{\sqrt{c_d}}{2}} = 4,9$$

NBL T002 GORENG

$$\sqrt{c_1} = \sqrt{c_c}; \sqrt{c_2} = \sqrt{c_c} \quad \sqrt{g_{s1}} = \sqrt{g_{s2}}$$

$$\sqrt{d_2} = -g_{m2} \sqrt{g_{s2}} R_2$$

$$\sqrt{c_c} = \sqrt{g_{s2}} + g_{m2} \sqrt{g_{s2}} \underline{2R_4} = \sqrt{g_{s2}} \left(1 + g_{m2} 2R_4 \right)$$

$$\Rightarrow \sqrt{g_{s2}} = \frac{\sqrt{c_c}}{1 + g_{m2} 2R_4}$$

$$Ac_2 = \frac{\sqrt{d_2}}{\sqrt{c_c}} = \frac{-g_{m2} R_2}{1 + 2g_{m2} R_4} = -0,012$$

SECOND STADIO: SOURCE CORRUZE SENZA RS

$$\sqrt{0} = -g_{m5} \sqrt{g_{s5}} R_6$$

$$\sqrt{g_{s5}} = \sqrt{G_5}$$

$$\Rightarrow \sqrt{0} = -g_{m5} \sqrt{G_5} R_6$$


$$\frac{V_o}{V_{GS}} = A_{v_f}^{CS} = -g_m s 2\omega_0 = -414,4$$

$$A_d = \frac{V_o}{V_{GD}} = \frac{V_o}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{V_{GD}} = -2030$$

$$A_c = \frac{V_o}{V_{AC}} = \frac{V_o}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{V_{AC}} = +4,92$$


$$C_{HRR} = \sqrt{\frac{A_d}{A_c}} = 412,27$$

$$20 \log C_{HRR} = 52,3 \text{ dB}$$

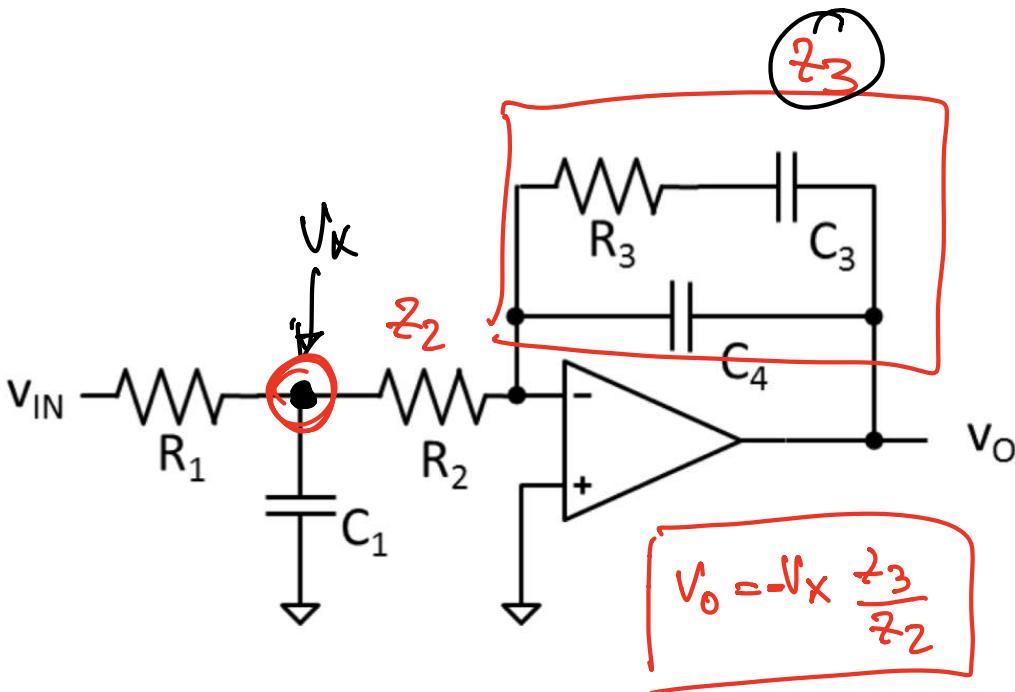

ESTERELHO COMPLETO CHE IL PROF NON
TESTONI MA IN COMBINAZIONE CON D.S. SOPRA

$$V_+ = V_- = 0$$

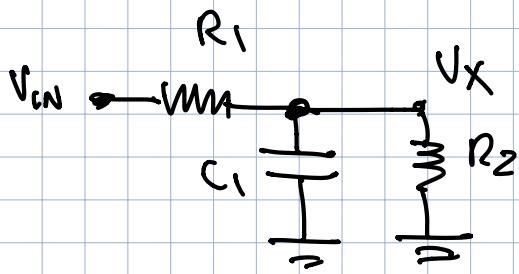

$$Z_{EQ2} = Z_{C1} \parallel Z_{R2} = \frac{\frac{1}{SC_1} \cdot R_2}{\frac{1}{SC_1} + R_2} = \frac{R_2}{1 + SC_1 R_2}$$

$$V_X = V_{IN} \cdot \frac{Z_{EQ2}}{R_1 + Z_{EQ2}} = \frac{\frac{R_2}{1 + SC_1 R_2} \cdot V_{IN}}{R_1 + \frac{R_2}{1 + SC_1 R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + SC_1 R_1 R_2} \cdot V_{IN}$$

$$\approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{1}{1 + \frac{SC_1 R_1 R_2}{R_1 + R_2}} \cdot V_{IN}$$

$$V_X = \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{SC_1 R_1 R_2}{R_1 + R_2}} \cdot V_{IN} \right]$$

$$Z_3 = (R_3 + Z_{C3}) \parallel Z_{C4}$$

$$\approx (R_3 + \frac{1}{SC_3}) \parallel \frac{1}{SC_4} \Rightarrow \frac{1 + SC_3 R_3}{SC_3} \parallel \frac{1}{SC_4}$$

$$\frac{\frac{1 + SC_3 R_3}{SC_3} \cdot \frac{1}{SC_4}}{\frac{1 + SC_3 R_3}{SC_3} + \frac{1}{SC_4}} = \frac{1 + SC_3 R_3}{(1 + SC_3 R_3)(SC_4) + SC_3}$$

$$= \frac{1 + SC_3 R_3}{SC_3 + SC_4 + S^2 C_3 C_4 R_3}$$

$$\frac{\frac{1 + SC_3 R_3}{SC_3 + C_4 + S C_3 C_4 R_4}}{S} = \frac{1 + SC_3 R_3}{S(C_3 + C_4) \left[1 + \frac{S C_3 C_4 R_3}{C_3 + C_4} \right]}$$

$$V_0 = -V_X \frac{Z_3}{R_2} =$$

$$= \frac{-\frac{R_2}{R_1+R_2}}{1 + SC_1 R_1 // R_2} \cdot \frac{1}{V_{IN}}$$

$$\frac{1 + SC_3 R_3}{SR_2(C_3+C_4) \left[1 + SC_3 C_4 \frac{R_3}{C_3+C_4} \right]}$$

$$\frac{V(s) = V_0}{V_{IN}} = - \frac{1 + SC_3 R_3}{S(R_1+R_2)(C_3+C_4) \left(1 + SC_1 R_1 // R_2 \right) \left(1 + SR_2 \frac{C_3 C_4}{C_3+C_4} \right)}$$


$$WP_0 = \frac{1}{(R_1+R_2)(C_3+C_4)} = 412,5 \text{ rad/sec} \rightarrow 20 \log 412 = 52dB$$

$$WP_1 = \frac{1}{R_3 \cdot \frac{C_3 C_4}{C_3+C_4}} = 10^4 \text{ rad/sec} \quad (1,02 \cdot 10^4 \text{ rad/sec})$$

$$WP_2 = \frac{1}{R_2 // R_1 C_1} = 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$WP_1 = \frac{1}{R_3 C_3} = 10^2 \text{ rad/sec}$$
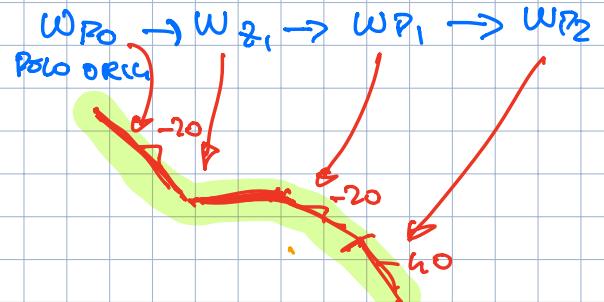
$$W(0) = -\pi - \frac{\pi}{2} = -\frac{3}{2}\pi = +\frac{\pi}{2}$$





$$\frac{V(s) = V_0}{V_{IN}} = - \frac{1 + SC_3 R_3}{S(R_1+R_2)(C_3+C_4) \left(1 + SC_1 R_1 // R_2 \right) \left(1 + SR_2 \frac{C_3 C_4}{C_3+C_4} \right)}$$

$$= \frac{C_3 R_3}{(R_1+R_2)(C_3+C_4)} \cdot \frac{\frac{1}{C_3 R_3} + S}{S} \cdot \frac{1}{\left(1 + SC_1 R_1 // R_2 \right) \left(1 + SR_2 \frac{C_3 C_4}{C_3+C_4} \right)}$$

$\overbrace{A + i0!}^{\uparrow}$

$\underbrace{F_L(s)}_{\mathcal{F}_L(s)}$

$\underbrace{\mathcal{F}_H(s)}$

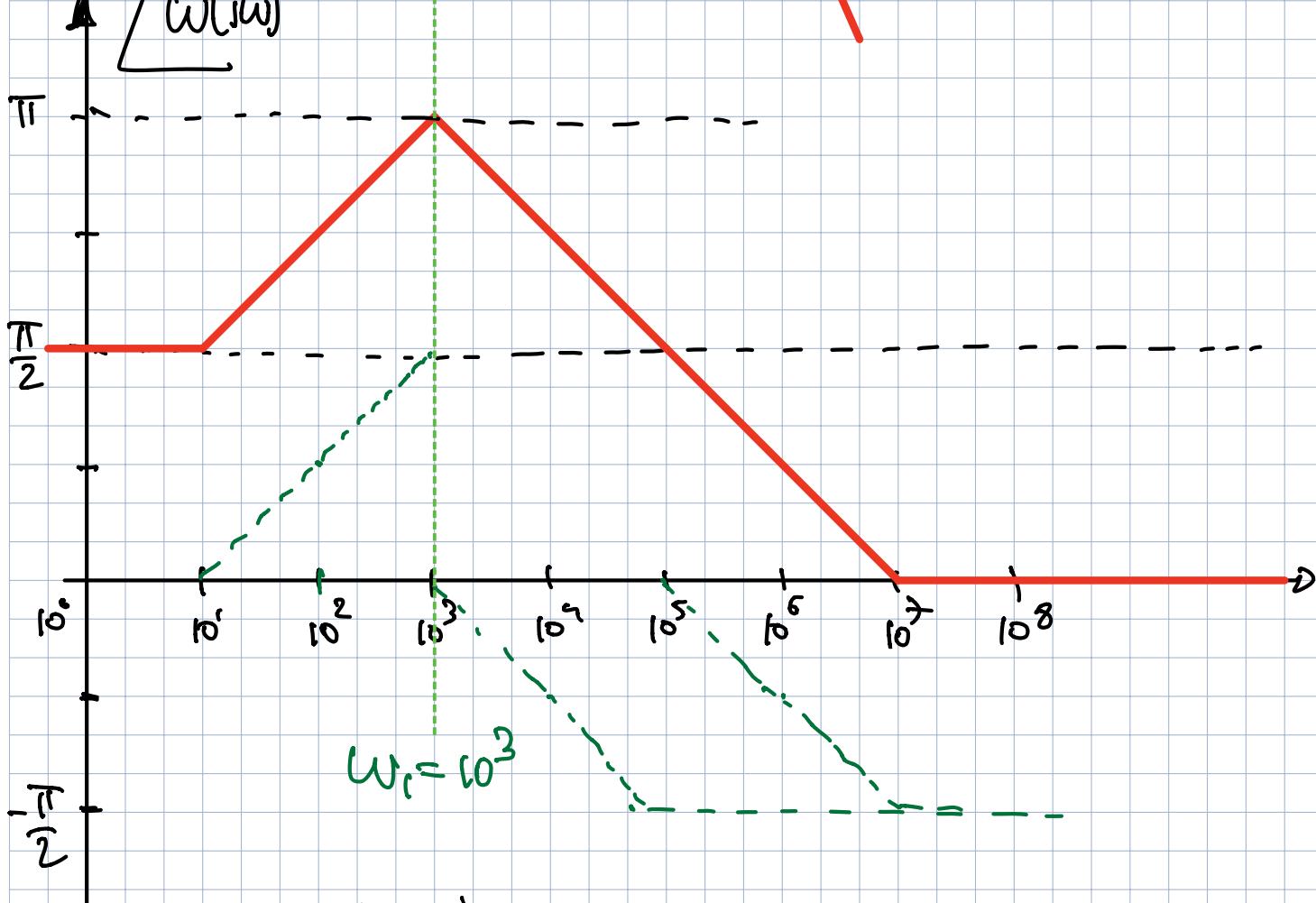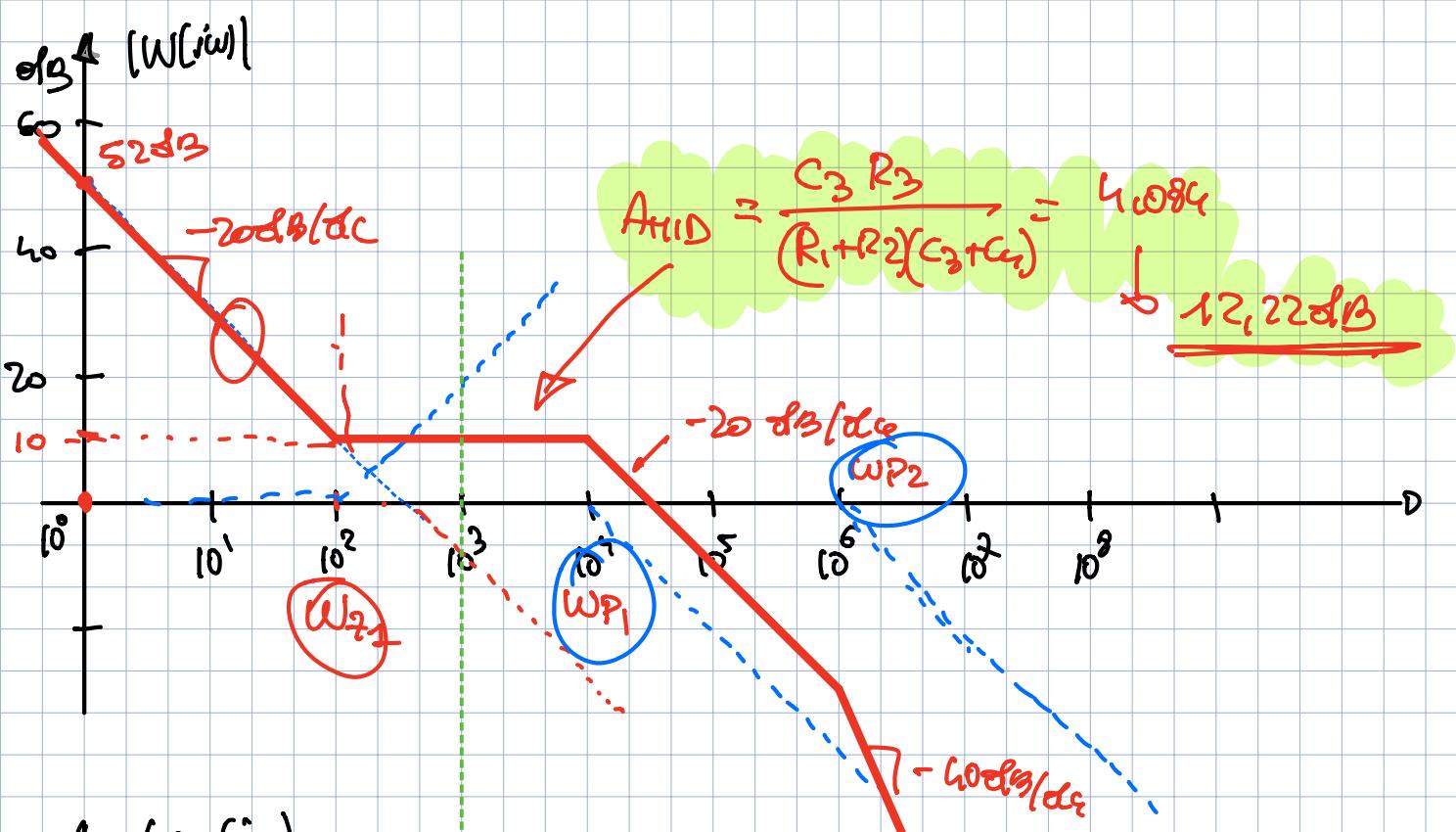

$$v_{in} = 0,25V \cdot \cos(\omega_1 t)$$


$$|W(j\omega_1)| = 4,1 = 12,2 \text{ dB} \Rightarrow V_0 = 0,25V \cdot |W(j\omega_1)| \cos(\omega_1 t + \angle W(j\omega_1))$$

$$\angle W(j\omega_1) = \pi$$

$$1,02V \cos(\omega_1 t + \pi)$$

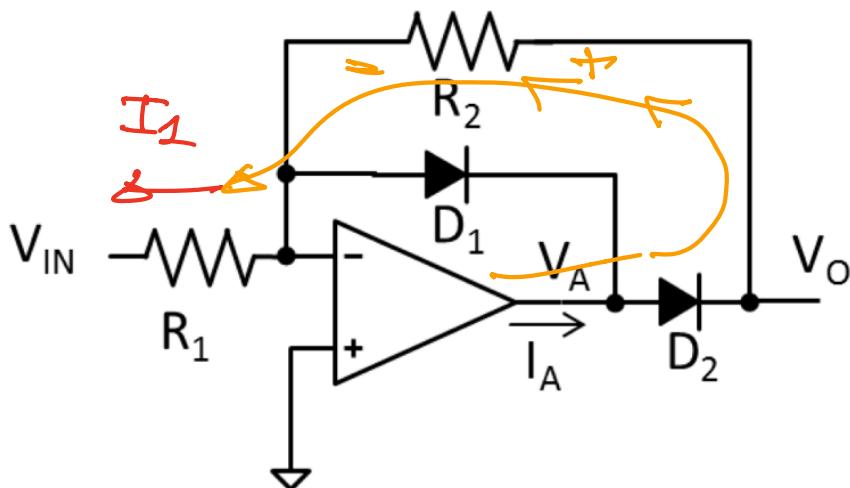PROBLEMA Q1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, supponendo che l'amplificatore operazionale sia ideale, determinare lo stato dei diodi, le tensioni V_O e V_A e la corrente I_A erogata dal morsetto di uscita dell'operazionale quando $V_{IN} = -2 \text{ V}$.



DATI:

$$R_1 = 10\text{k}\Omega, R_2 = 20\text{k}\Omega,$$


$D_{1,2}$:

$$\text{tensione di accensione } V_{ON} = 0.7\text{V}$$

CON $V_{IN} < 0$ $I_1 > 0$

Possò IPOTIZZARE

$$\underline{D_1 = OFF \quad D_2 = ON}$$

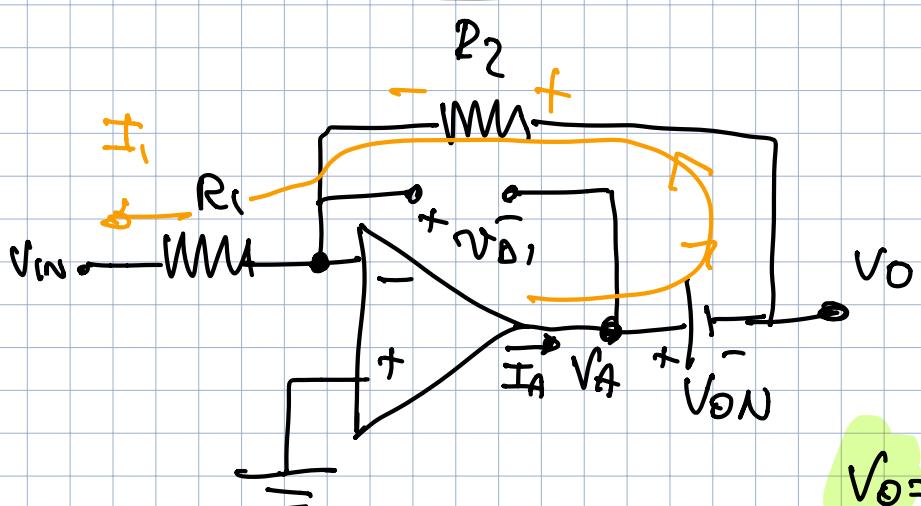

$$I_1 = -\frac{V_{IN}}{R_1} = \frac{2\text{V}}{10\text{k}\Omega} = 0.2\text{mA}$$

$$I_{D2} = I_1 > 0 \quad \text{OK DI } D_2 = ON$$


$$V_O = I_1 R_2 = -V_{IN} \frac{R_2}{R_1} = 4\text{V}$$

$$\Rightarrow V_A = V_O + V_{ON} = 4.7\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{D1} = 0 - V_A = -4.7\text{V} < V_{ON} \Rightarrow OK \quad D_2 = OFF$$

$$I_A = I_1 = 0.2\text{mA}$$

E SE FOSSE STATO $V_{IN} = +2\text{V}$?

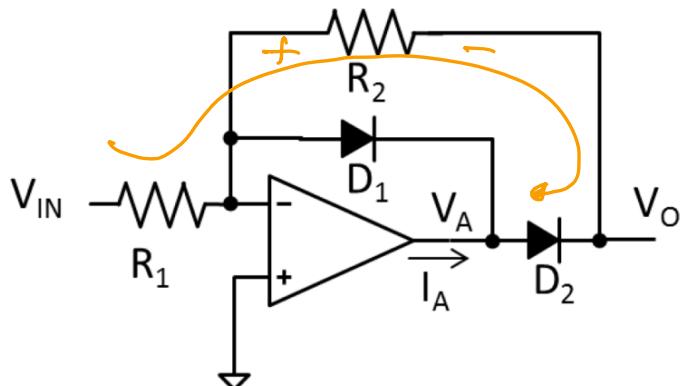


DATI:

$$R_1 = 10\text{k}\Omega, R_2 = 20\text{k}\Omega,$$

$D_{1,2}$:

tensione di accensione $V_{ON} = 0.7\text{V}$

POTREI IPOTIZZARE
 $D_1 = ON, D_2 = OFF$

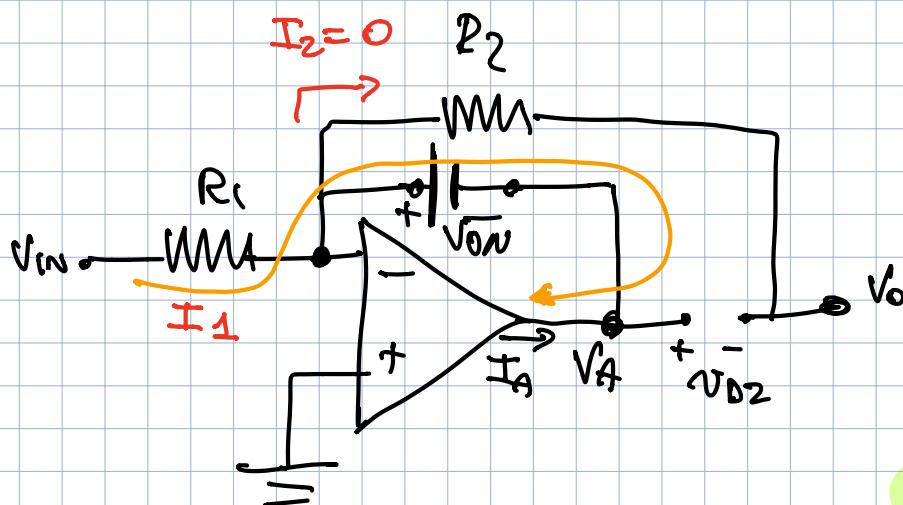

$$I_1 = \frac{V_{IN}}{R_1} = 0.2\text{mA}$$

$I_{D1} = I_1 > 0$ OK
 $D_1 = ON$

$$V_+ = V_- = 0\text{V}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= 0 \Rightarrow V_{R_2} = 0 \\ \Rightarrow V_O &= 0\text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_- - V_{ON} \\ \underline{V_A} &= -0.7\text{V} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V_{D2} = V_A - V_O = -V_{ON} < 0 \text{ OK } D_2 = OFF$$

$$I_A = -I_1 = -0.2\text{mA}$$

PROBLEMA Q2

Data la seguente mappa di Karnaugh;

- 1) Trovare una F minimizzata
- 2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0

