

COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 16-01-2024 (turno II)			A
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA

- È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati.

Serie RLC in regime sinusoidale.

- Disegnare lo schema circuitale e calcolare l'impedenza equivalente serie.
- Derivare l'espressione del modulo e dell'argomento dell'impedenza equivalente serie.
- Tracciare i grafici del modulo e dell'argomento dell'impedenza equivalente serie e discuterli al variare della pulsazione ω .

ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

Testo


La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri R_1, R_2, R_3, L, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2} E \sin(\omega t + \alpha)$; $j(t) = \sqrt{2} J \sin(\omega t + \beta)$.

1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB (\dot{Z}_{ABeq_dx});
- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A (\bar{V}_{AB0_dx}).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore I_A misurato dall'amperometro ideale a valore efficace.

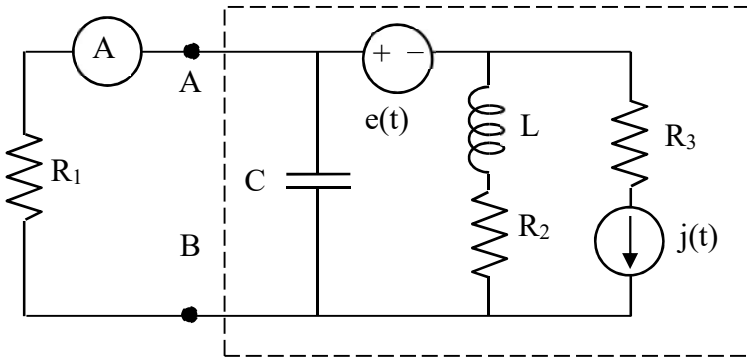		Dati $R_1 = 40 \, \Omega$ $R_2 = 5 \, \Omega$ $R_3 = 30 \, \Omega$ $L = 5 \, \text{mH}$ $C = 100 \, \mu\text{F}$ $\omega = 1000 \, \text{rad/s}$ $E = 400 \, \text{V}$ $\alpha = -\frac{\pi}{2} \, \text{rad}$ $J = 10 \, \text{A}$ $\beta = \frac{\pi}{2} \, \text{rad}$	
Risultati:	$\dot{Z}_{ABeq_dx} = 10$	$\bar{V}_{AB0_dx} = -400 - j 500$	$I_A = 2 \sqrt{41} \, \text{A}$

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ES STAZIONARIO (max 8 punti)	ES SINUSOIDALE (max 7 punti)	DOMANDA 1 (max 8 punti)	DOMANDA 2 (max 8 punti)	VOTO COMPLESSIVO