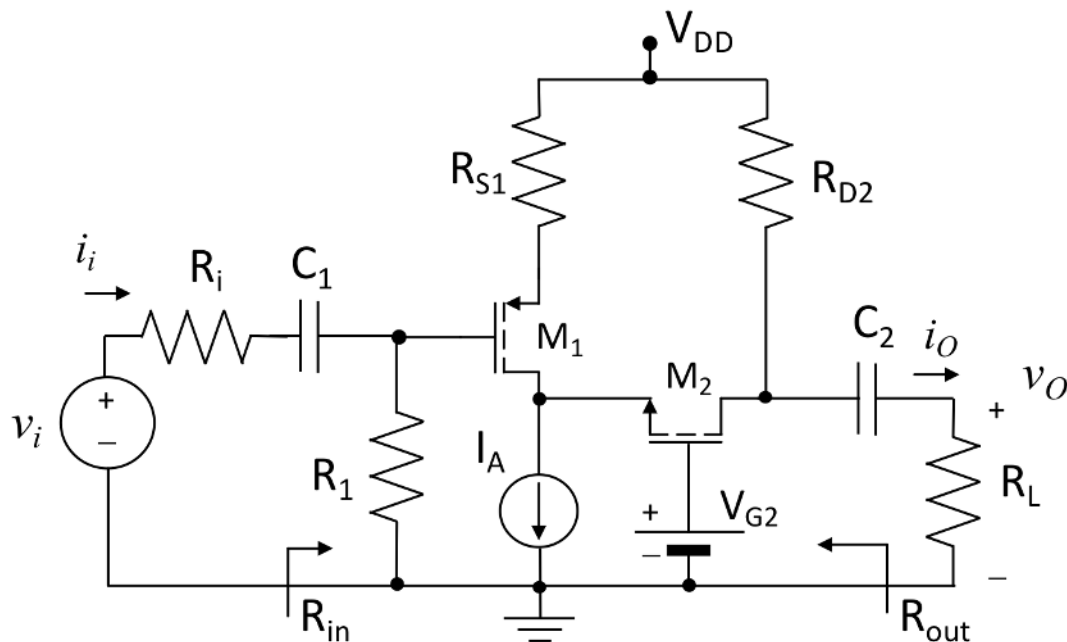


## PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

- 1) il punto di lavoro dei transistor  $M_1$  e  $M_2$ ;
- 2) la potenza erogata dal generatore di corrente  $I_A$ ;
- 3) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac  $R_{in}$  e  $R_{out}$ ;
- 4) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac  $A_v = v_o/v_i$ ;
- 5) il guadagno di corrente ai piccoli segnali ac  $A_i = i_o/i_i$ ;



### Dati:

$$V_{DD} = 12 \text{ V},$$

$$V_{G2} = 4 \text{ V},$$

$$I_A = 16 \text{ mA}$$

$$R_i = 10 \text{ k}\Omega,$$

$$R_1 = 500 \text{ k}\Omega,$$

$$R_{S1} = 1 \text{ k}\Omega,$$

$$R_{D2} = 1 \text{ k}\Omega,$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega,$$

$$M_1: k_{p1} = 4 \text{ mA/V}^2,$$

$$V_{TP1} = -2 \text{ V},$$


$$\lambda_{p1} = 0 \text{ V}^{-1};$$

$$M_2: k_{n2} = 4 \text{ mA/V}^2,$$

$$V_{TN2} = 2 \text{ V},$$

$$\lambda_{n2} = 0 \text{ V}^{-1}.$$

## POLARIZZAZIONE

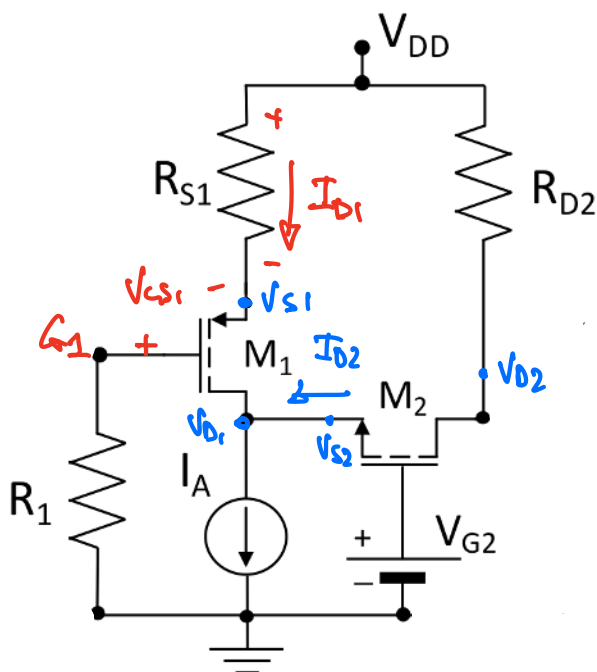

$$I_{G1} = 0 \Rightarrow V_{G1} = 0$$

$$\begin{cases} V_{DD} = I_{D1} R_{S1} - V_{GS1} \\ I_{D1} = \frac{K_{P1}}{2} (V_{GS1} - V_{TP1})^2 \end{cases}$$

$$I_{D1} = \frac{V_{DD} + V_{GS1}}{R_{S1}}$$

$$\frac{2 V_{DD}}{K_{P1} R_{S1}} + \frac{2 V_{GS1}}{K_{P1} R_{S1}} = V_{GS1}^2 + V_{TP1}^2 - 2 V_{GS1} V_{TP1}$$

$$V_{GS1}^2 + V_{GS1} \left( -\frac{2}{K_{P1} R_{S1}} - 2 V_{TP1} \right) + V_{TP1}^2 - \frac{2 V_{DD}}{K_{P1} R_{S1}} = 0$$

$$a = 1$$

$$b = 3,5$$

$$c = -2$$

$$V_{GS1} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-3,5 \pm 4,5}{2} \rightarrow \begin{matrix} -4V \\ +\cancel{\frac{1}{2}} \end{matrix} \quad \underline{\underline{OK}}$$

$$I_{D1} = \frac{K_{P1}}{2} (V_{GS1} - V_{TP1})^2 = 2 \text{ mA/V}^2 (2V)^2 = \underline{\underline{8 \text{ mA}}}$$

$$I_{D1} + I_{D2} = I_A \Rightarrow I_{D2} = I_A - I_{D1} = 8 \text{ mA}$$

$$V_{GS2} = V_{TN2} + \sqrt{\frac{2I_{D2}}{K_{N2}}} = 2V + \sqrt{\frac{16 \text{ mA}}{4 \text{ mA/V}^2}} = +4V$$

$$\Rightarrow V_{S2} = V_{G2} - V_{GS2} = 4V - 4V = 0V$$

$$V_{D1} = V_{S2} = 0V$$

$$V_{S1} = V_{DD} - I_{D1} R_{S1} = 12V - 8 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 4V$$

$$V_{D2} = V_{DD} - I_{D2} R_{D2} = 12V - 8 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 4V$$

$$\Rightarrow V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = -4V < V_{GS1} - V_{TP1} = -2V \quad \text{OK SAT}$$

$$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 4V > V_{GS2} - V_{TN} = 2V \quad \text{OK SAT}$$

$$\begin{aligned} M_1: & (I_{D1} = 8 \text{ mA}, V_{DS1} = -4V) \\ M_2: & (I_{D2} = 8 \text{ mA}, V_{DS2} = +4V) \end{aligned}$$



$$\text{TENSIONE A' CAPI DI } I_A = 0 \Rightarrow \underline{\underline{P_{IA} = 0 \cdot I_A = 0!}}$$

PARA METRI AL PICCOLO SEGNALE

$$g_{m1} = \frac{2 I_{D1}}{|V_{GS1} - V_{TP1}|} = \frac{16 \text{ mA}}{2V} = 8 \text{ mS} = \sqrt{2 I_{D1} K_{P1}}$$

$$g_{m2} = \frac{2 I_{D2}}{V_{GS2} - V_{TN2}} = \frac{16 \text{ mA}}{2V} = 8 \text{ mS} = \sqrt{2 I_{D2} K_{N2}}$$


# ANALISI AL PICCOLO SEGNALE

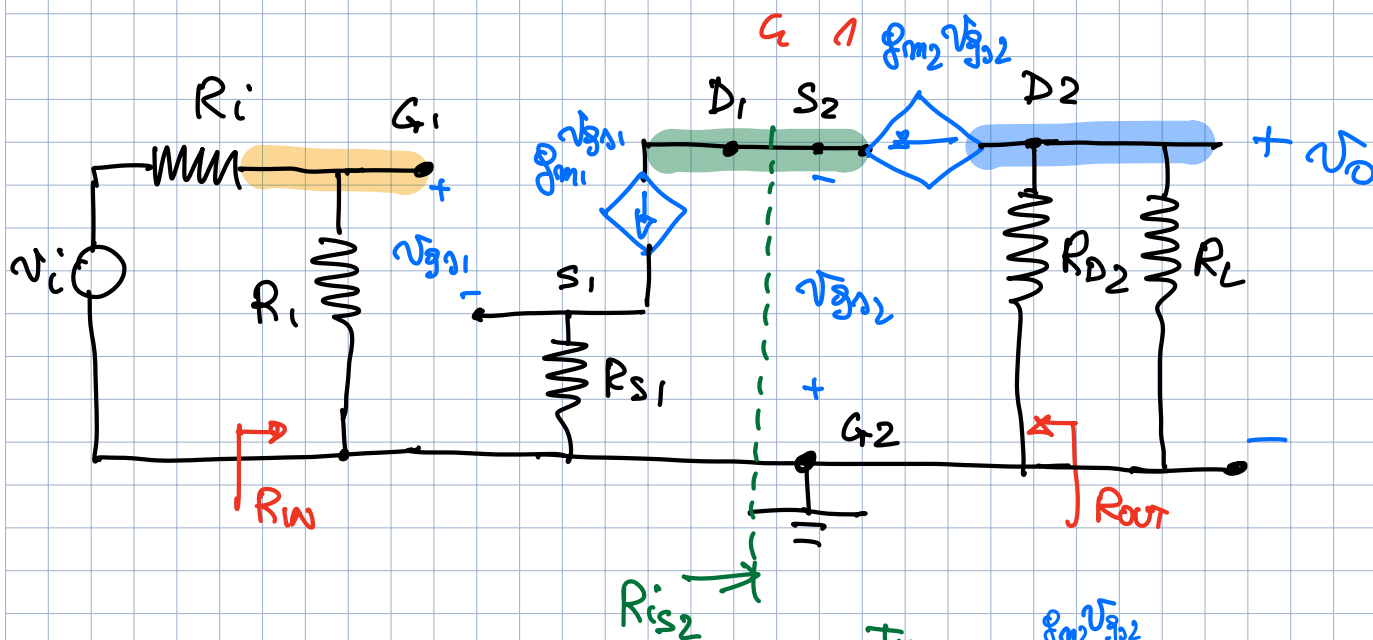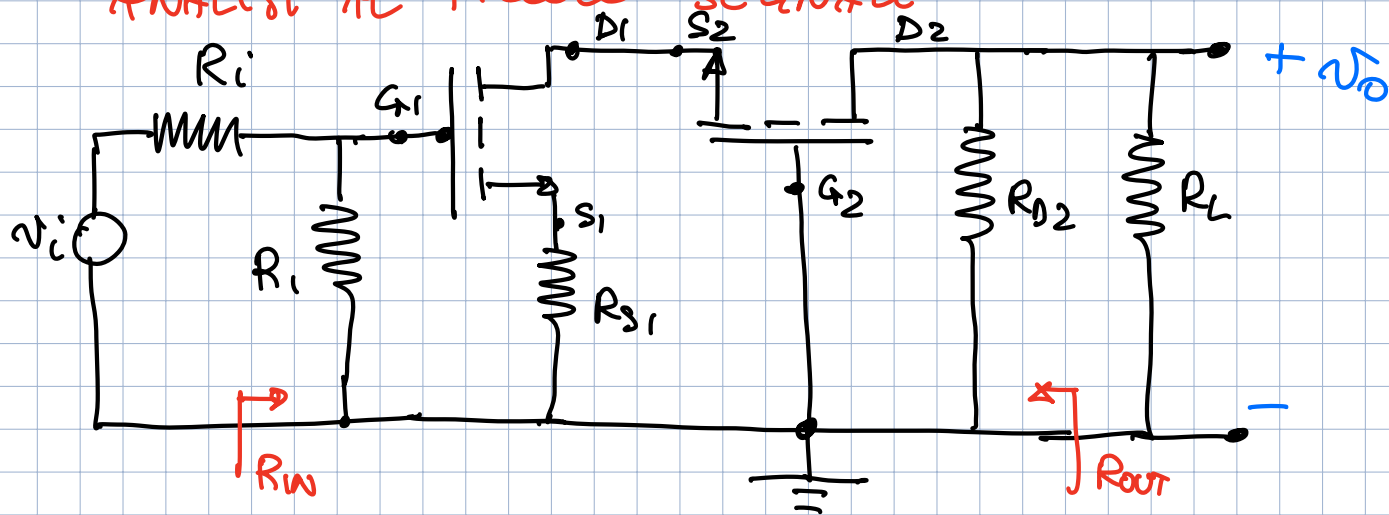

$$R_W = R_i = 500 \text{ K}\Omega$$

$$R_{OUT} = R_{D2} = 1 \text{ K}\Omega$$
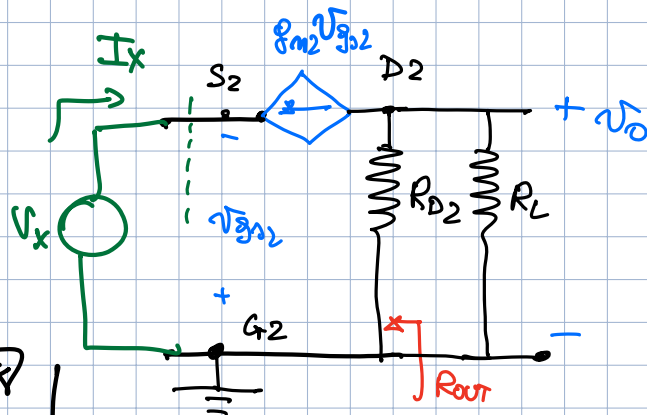
$$R_{is2} = \frac{1}{g_{m2}} = 125 \Omega$$



$$I_x = -g_{m2} v_{gs2}$$

$$V_x = -v_{gs2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{g_{m2}}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{s2}} \cdot \frac{v_{s2}}{v_{a1}} \cdot \frac{v_{a1}}{v_i}$$

$$v_o = v_{D2}$$

$$v_{s2} = v_{D1}$$

$$A_v = \frac{v_{o2}}{v_{s2}} \cdot \frac{v_{o1}}{v_{i1}} \cdot \frac{v_{i1}}{v_{i'}} = \underbrace{A_{ve}^{CG} \cdot A_{ve}^{CS+RS} \cdot \frac{v_{i1}}{v_{i'}}}_{= 4}$$

$$\frac{A_{ve}^{CG}}{A_{ve}^{CS+RS}} = \frac{v_{o2}}{v_{s2}} = \frac{-g_{m2} v_{gs2} R_{o2} // R_L}{-v_{gs2}} = +g_{m2} R_{o2} // R_L = 4$$

$$\frac{A_{ve}^{CS+RS}}{A_{ve}^{CG}} = \frac{v_{o1}}{v_{i1}} = \frac{-g_{m1} v_{gs1} \cdot R_{s2}}{v_{gs1} (1 + g_{m1} R_{s1})} = - \frac{g_{m1} R_{s2}}{1 + g_{m1} R_{s1}} = -0,111$$

$$\frac{v_{i1}}{v_{i'}} = \frac{R_1}{R_1 + R_{i'}} = 0,98$$

$$\Rightarrow \boxed{A_v = -0,436}$$


$$A_T = \frac{v_o}{v_{i'}} = \frac{\frac{v_o}{R_L}}{\frac{v_{i'}}{R_{i'} + R_1}} = -A_v \cdot \frac{R_{i'} + R_1}{R_L} = -222,2$$

$\left( \frac{510}{1} = 51 \right)$

## PROBLEMA P2

Sia dato il circuito nella figura di pagina seguente che usa amplificatori operazionali e componenti passivi ideali. Le resistenze hanno valore  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_6 = 10\text{k}\Omega$  e  $R_5 = 90\text{k}\Omega$ . Le capacità valgono:  $C_1 = 10\text{nF}$ ,  $C_2 = 1\mu\text{F}$ ,  $C_3 = 100\text{nF}$  e  $C_4 = 0.1\text{nF}$ .

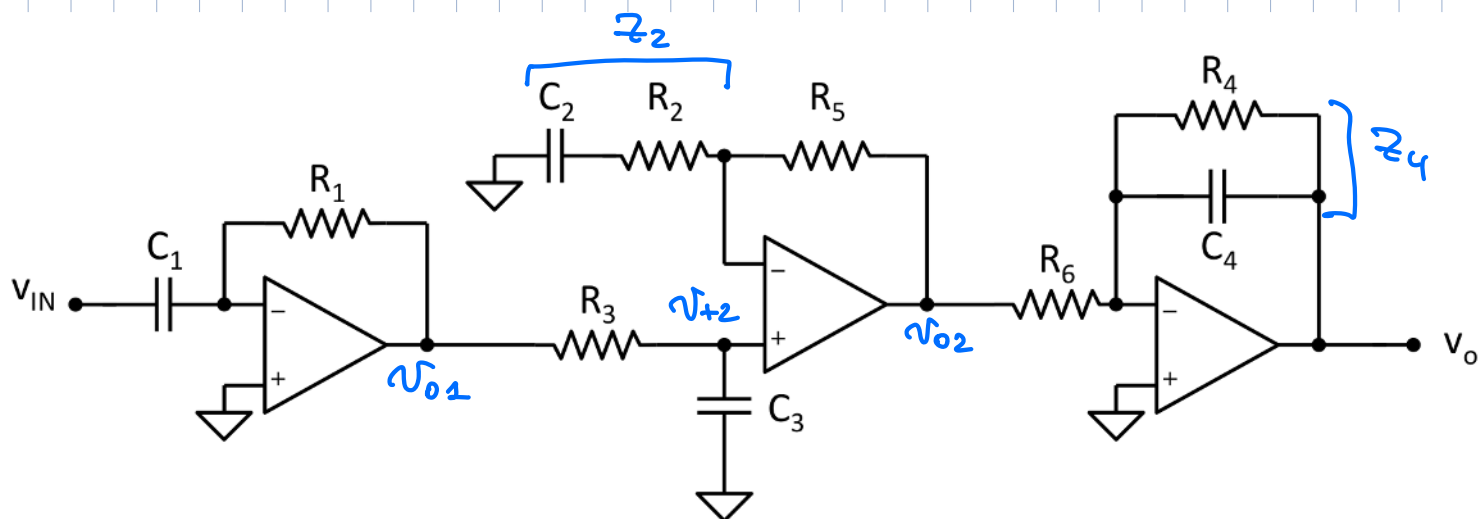- 1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento  $W(\omega) = v_o(\omega)/v_{in}(\omega)$ ;
- 2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di  $W$ , usando, nel caso della fase, l'approssimazione senza discontinuità.
- 3) Modificare in modo opportuno il valore di  $C_1$  affinché il diagramma di Bode del modulo (asintotico) calcolato in  $\omega = 10^5 \text{ rad/s}$  sia pari a 40dB.



$$Z_2 = \frac{1}{sC_2} + R_2 = \frac{1 + sC_2 R_2}{sC_2}$$

$$Z_4 = \frac{\frac{1}{sC_4} \cdot R_4}{\frac{1}{sC_4} + R_4} = \frac{R_4}{1 + sC_4 R_4}$$

$$V_{01} = -V_{IN} \cdot \frac{\frac{R_1}{1}}{\frac{1}{sC_1}} = -sC_1 R_1 V_{IN}$$

$$V_{+2} = V_{01} \cdot \frac{\frac{1}{sC_3}}{R_3 + \frac{1}{sC_3}} = \frac{-sC_1 R_1}{1 + sC_3 R_3} V_{IN}$$

$$V_{02} = V_{+2} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{Z_2}\right) = V_{+2} \left(1 + \frac{sC_2 R_5}{1 + sC_2 R_2}\right)$$

$$= -\frac{sC_1 R_1}{1 + sC_3 R_3} \cdot \frac{1 + sC_2(R_2 + R_5)}{1 + sC_2 R_2} V_{IN}$$

$$V_0 = V_{02} \cdot -\frac{Z_4}{R_6} = -V_{02} \cdot \frac{R_4}{R_6} \cdot \frac{1}{1 + sC_4 R_4}$$

$$\Rightarrow W(s) = \frac{V_0}{V_{IN}} = \boxed{\frac{R_4}{R_6} \cdot \frac{(sC_1 R_1) [1 + sC_2(R_2 + R_5)]}{(1 + sC_2 R_2)(1 + sC_3 R_3)(1 + sC_4 R_4)}}$$


$$\omega_{z0} = \frac{1}{R_1 C_1} = 10^4 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_2 C_2} = 10^2 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{R_3 C_3} = 10^3 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{z1} = \frac{1}{C_2(R_2 + R_5)} = 10 \text{ rad/sec}$$

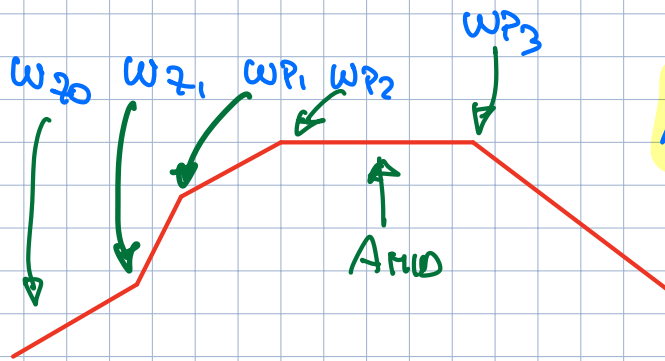
$$\omega_{p3} = \frac{1}{R_4 C_4} = 10^6 \text{ rad/sec}$$



$$A_{H10} = \frac{C_1 R_1 \cdot C_2 (R_2 + R_5)}{C_2 R_2 \cdot C_3 R_3} = 1$$


$$C_{inew} = 100 \times C_1 !$$
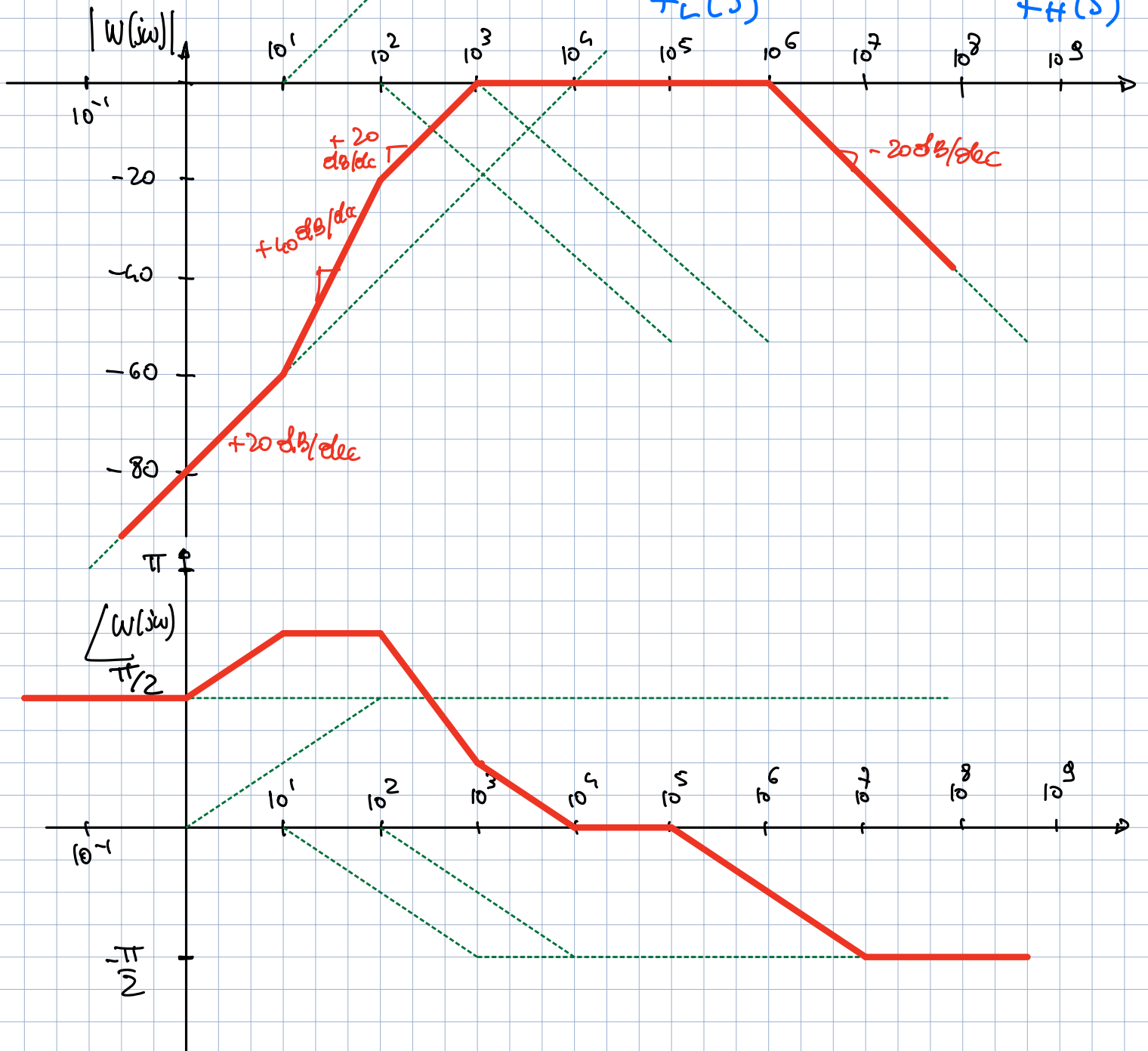
$$W(s) = \underbrace{\frac{C_1 R_1 \cdot C_2 (R_2 + R_5)}{C_2 R_2 \cdot C_3 R_3}}_{A_{H10}} \cdot \underbrace{\frac{s \cdot \left[ \frac{1}{C_2 (R_2 + R_5)} + s \right]}{\left( \frac{1}{C_2 R_2} + s \right) \left( \frac{1}{C_3 R_3} + s \right)}}_{F_L(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + s C_4 R_4}}_{F_H(s)}$$



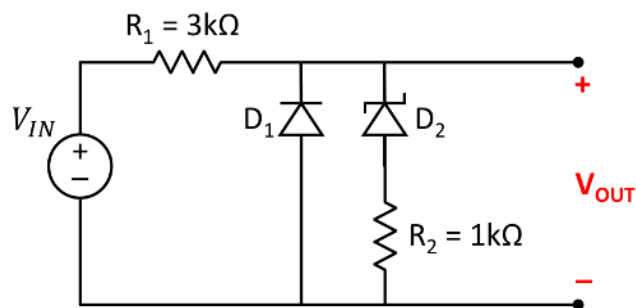
# **PROBLEMA Q1**

Sia dato il circuito in figura composto da un diodo ideale  $D_1$  ( $V_{ON} = 0V$ ) ed uno diodo Zener  $D_2$  ( $V_{ON} = 0V$  e  $V_Z = 2V$ ). Trovare le regioni di funzionamento dei diodi e tracciare la tensione di uscita  $V_{OUT}$  per  $V_{IN}$  compreso tra  $-10V$  e  $+10V$ .



HP  $D_1$  e  $D_2 = OFF$

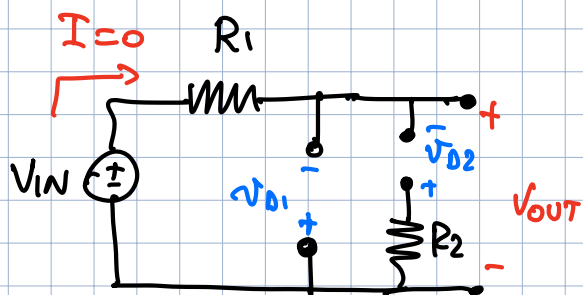

$$\Rightarrow V_{D1} = -V_{IN}$$

$$V_{D2} = -V_{IN}$$

$$\Rightarrow V_{IN} > 0 \Rightarrow V_{D1} < 0 \text{ e } V_{D2} < 0 \Rightarrow \boxed{V_{OUT} = V_{IN}}$$

TUTTAVIA  $D_2$  È ZENER  $\Rightarrow$  QUANDO  $V_{D2} < -V_Z$   
 $\Rightarrow D_2 = BREAK //$

$$\Rightarrow V_{D2} < -V_Z \Rightarrow -V_{IN} < -V_Z \Rightarrow \underline{\underline{V_{IN} > V_Z}}$$

QUANDO  $V_{IN} > V_Z \Rightarrow D_2$  VA IN BREAK. ZENER

$$\Rightarrow \textcircled{1} \quad 0 \leq V_{IN} \leq V_Z \quad D_1 \text{ e } D_2 = OFF$$

$$V_{OUT} = V_{IN} \quad (m=1, q=0)$$

RACCORDI:  $V_{OUT}(0) = 0 \quad V_{OUT}(V_Z) = V_Z = 2V$


$$\Rightarrow \textcircled{2} \quad V_{IN} > V_Z$$

$D_1 = OFF \quad D_2 = BREAK.$

$$-V_{IN} + R_1 I_1 + V_Z + R_2 I_1 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{V_{IN} - V_Z}{R_1 + R_2}$$

$$V_O = V_Z + R_2 I_1$$

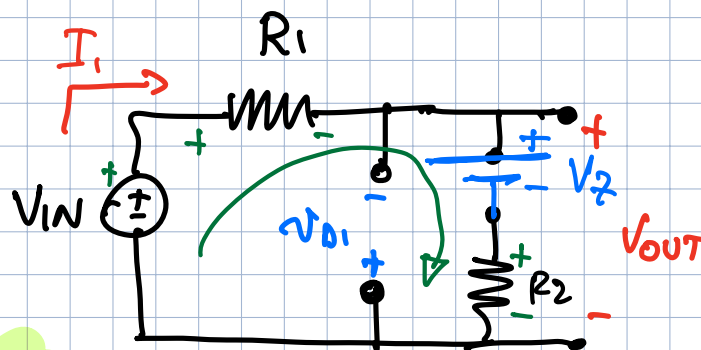

$$V_o = V_{IN} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_Z - V_Z \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= V_{IN} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_Z \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{4} V_{IN} + \frac{3}{4} V_Z$$

$$= 0,25 V_{IN} + 1,5 V \quad (V_{IN} > V_Z)$$

$$m = 0,25 \quad q = 1,5$$

RACCORDO  $V_o(V_Z) = V_o(2) = (0,25 + 1,5)V = 2V$


OK RACCORDO

③ CON  $V_{IN} < 0$

$$D_1 = D_2 = ON$$

$$V_{OUT} = 0$$

$$m = 0 \\ q = 0$$

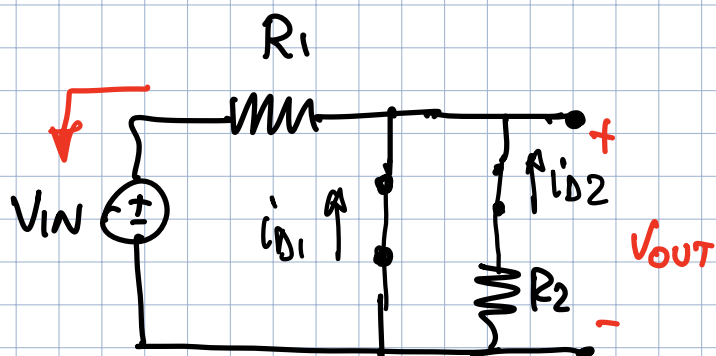


$$\Rightarrow i_{D2} = 0 \quad (i_{R2} = 0)$$

$$i_{D1} = -\frac{V_{IN}}{R_1} > 0$$

OK D1 ON

RACCORDO  $V_o(0) = 0$

OK!

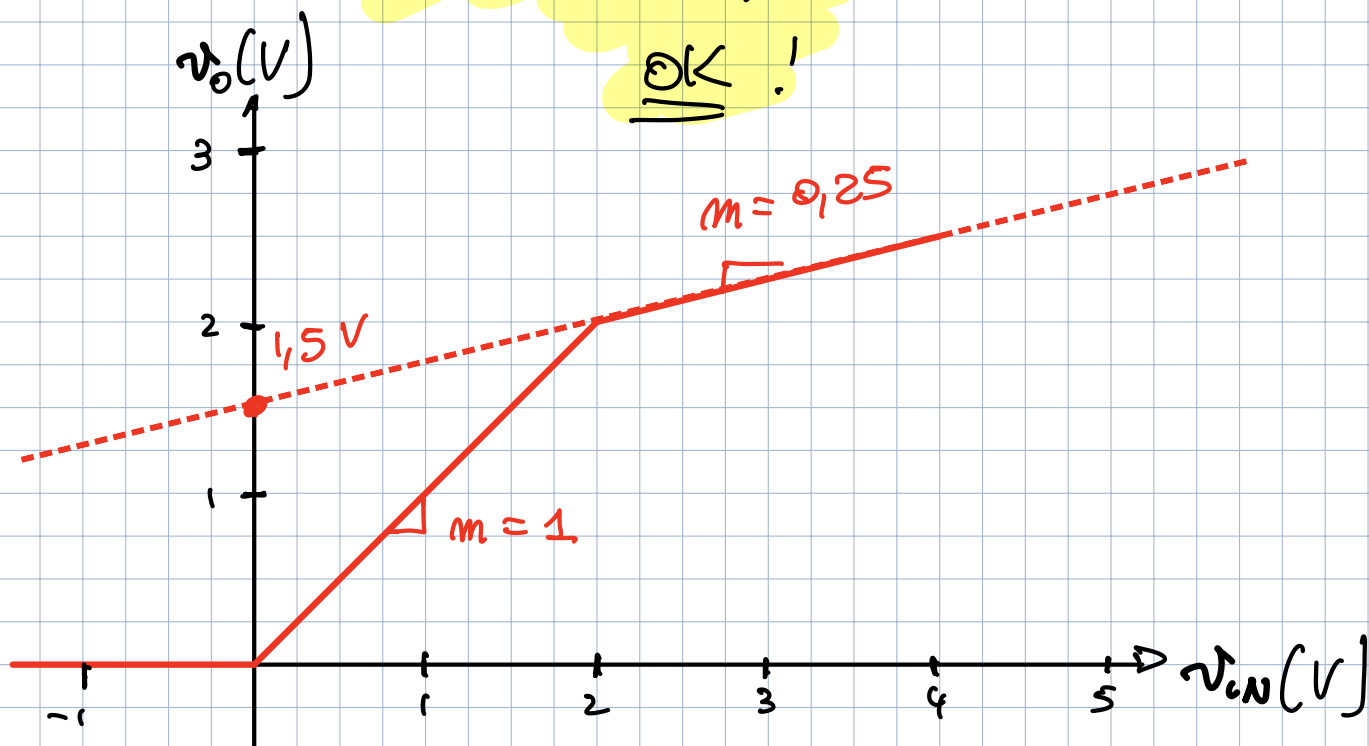



## PROBLEMA Q2

Data la seguente mappa di Karnaugh

- 1) Trovare una F minimizzata
- 2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

CD \ AB	00	01	11	10
00	X		1	1
01		X	1	1
11	1	1	X	
10	1	X	1	X

$\bar{A}\bar{C}$  (red box)  
 $\bar{A}C$  (blue box)  
 $CD$  (orange box)

$$F = A\bar{C} + \bar{A}C + CD = A\bar{C} + C(\bar{A} + D)$$

