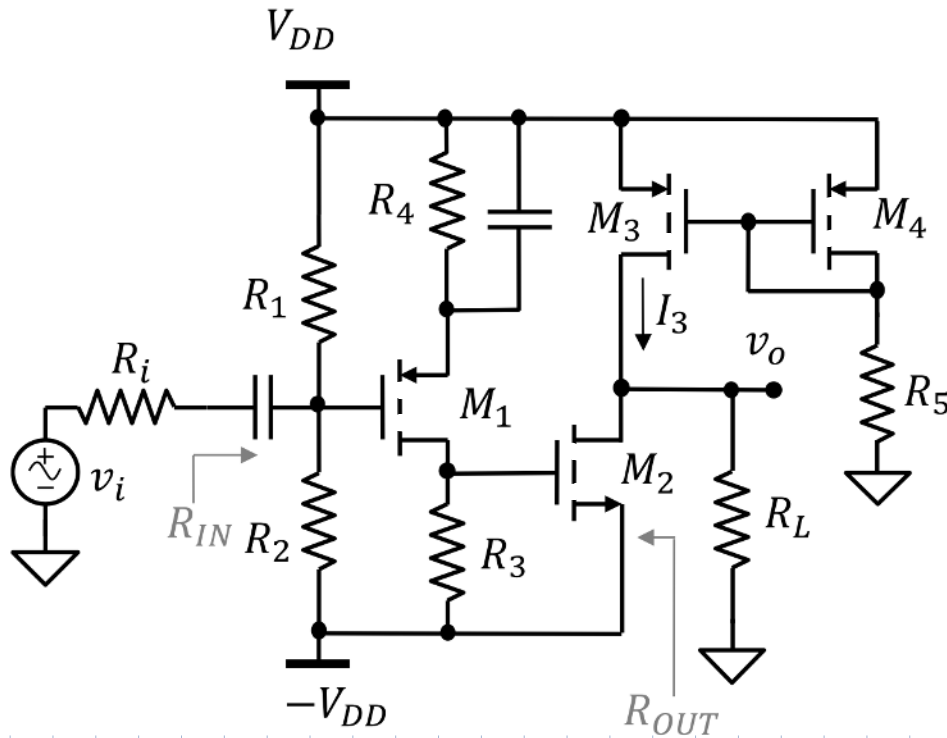


PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

- 1) il valore della resistenza R_5 in modo che la corrente $I_3 = 70 \text{ mA}$;
- 2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3, M_4
- 3) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v = v_{out}/v_{sig}$ (**considerare $\lambda_{p3} = 0.01 \text{ V}^{-1}$**);
- 4) la potenza totale dissipata dal circuito;
- 5) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out} .




Dati:

$V_{DD} = 12 \text{ V}$
 $R_1 = 120 \text{ k}\Omega$,
 $R_2 = 180 \text{ k}\Omega$,
 $R_3 = 0.5 \text{ k}\Omega$,
 $R_4 = 0.5 \text{ k}\Omega$,
 $R_L = 1.0 \text{ k}\Omega$,
 $R_i = 1.0 \text{ k}\Omega$,

M_1 : $k_{p1} = 5 \text{ mA/V}^2$, $V_{TP1} = -1 \text{ V}$
 M_2 : $k_{n2} = 5 \text{ mA/V}^2$, $V_{TN2} = 1 \text{ V}$
 M_3 : $k_{p1} = 40 \text{ mA/V}^2$, $V_{TP3} = -1 \text{ V}$
 M_4 : $k_{p4} = 10 \text{ mA/V}^2$, $V_{TP4} = -1 \text{ V}$

Per analisi DC: $\lambda_p = \lambda_n = 0 \text{ V}^{-1}$;

POLARIZZAZIONE

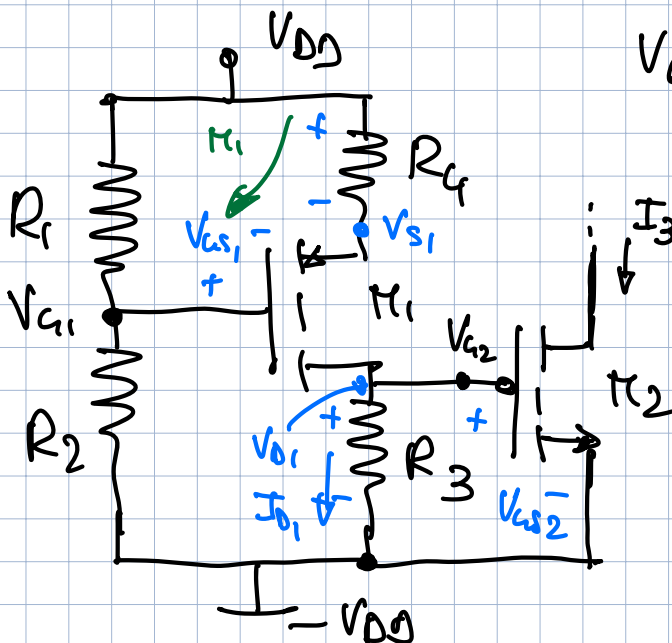

$$V_{G1} = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 2.4 \text{ V}$$

$$M_1: \begin{cases} V_{DD} = R_4 I_{D1} - V_{GS1} + V_{G1} \\ I_{D1} = \frac{K_{P1}}{2} (V_{GS1} - V_{TP1})^2 \end{cases}$$

$$I_{D1} = \frac{V_{DD} - V_{G1}}{R_4} + \frac{V_{GS1}}{R_4}$$

$$\frac{2(V_{DD} - V_{G1})}{R_4 K_{P1}} + \frac{2V_{GS1}}{R_4 K_{P1}} = V_{GS1}^2 + V_{TP1}^2 - 2V_{GS1} V_{TP1}$$

$$V_{GS1}^2 + V_{GS1} \left(-\frac{2}{R_4 K_{P1}} - 2V_{TP1} \right) + V_{TP1}^2 - \frac{2(V_{DD} - V_{GS1})}{R_4 K_{P1}} = 0$$

$$a = 1$$

$$b = 1,2 \text{ [V]}$$

$$c = -6,68 \text{ [V}^2\text{]}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 28,16 \text{ V}^2 \quad \sqrt{\Delta} = 5,31 \text{ V}$$

$$V_{GS1} = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -3,25 \text{ V}$$

(*) USO "L" "-"
DOVENNA ESSERE
 $V_{GS1} < V_{TP1}$

$$I_{D1} = \frac{K_{P1}}{2} (V_{GS1} - V_{TP1})^2 = 12,7 \text{ mA}$$

$$V_{S1} = V_{DD} - R_4 I_{D1} = 5,65 \text{ mA}$$


$$V_{D1} = -V_{DD} + R_3 I_{D1} = -5,65 \text{ mA}$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = -11,3 \text{ V} < V_{GS1} - V_{TP1} = -2,25 \text{ V}$$

OK M1 SATURAZIONE

$$V_{GS2} = R_3 I_{D1} = 6,35 \text{ V}$$
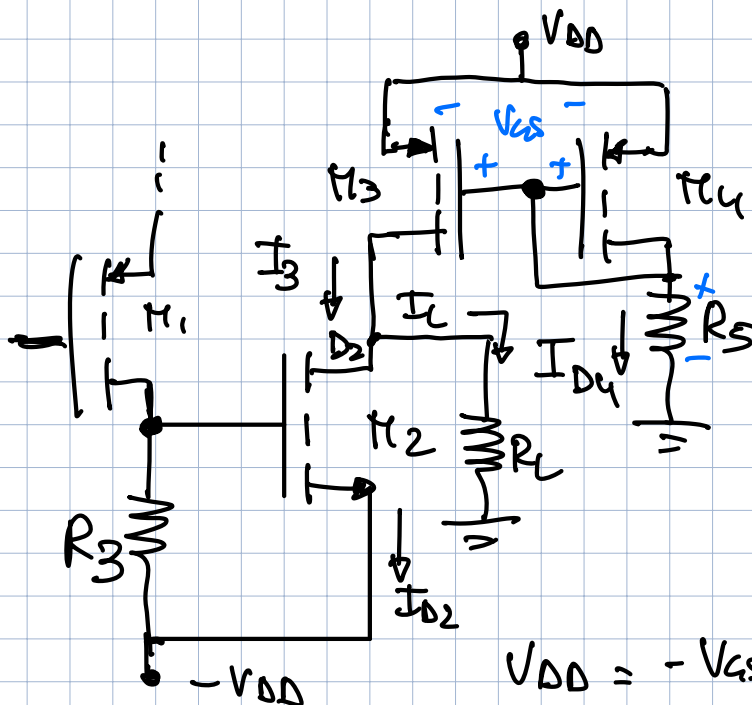
$$I_{D2} = \frac{K_{M2}}{2} (V_{GS2} - V_{TN2})^2 = 71,5 \text{ mA}$$



$$I_D = I_{REF} \cdot \frac{K_{P3}}{K_{P4}} \frac{(1 + \cancel{\lambda V_{DS3}})}{(1 + \cancel{\lambda V_{DS4}})}$$

$$I_{D4} = I_3 \frac{K_{P4}}{K_{P3}} = \frac{I_3}{4} = 17,5 \text{ mA}$$

$$I_{D4} = \frac{K_{P4}}{2} (V_{GS4} - V_{TP4})^2$$

$$\Rightarrow V_{GS4} = V_{TP4} - \sqrt{\frac{2I_{D4}}{K_{P4}}} = -2,87 \text{ V}$$

$$V_{DD} = -V_{GS4} + R_5 I_{REF}$$

(2)

$$\Rightarrow R_S = \frac{V_{DD} + V_{GS4}}{I_{D4}} = 521,7 \, \Omega$$

$$I_L = I_3 - I_{D2} = -1,5 \text{ mA}$$

$$V_{D2} = R_L I_L = -1,5 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = -1,5V - (-V_{DD}) = 10,5V > V_{GS2} - V_{th2} = 5,35V$$

OK H_2 SATURATION


$$V_{DS3} = V_{D2} - V_{DD} = -13,5 \text{ V} < V_{GS3} - V_{TP3} = -1,87 \text{ V}$$

$$V_{DS4} = V_{GS4} = -2,87V < V_{GS4} - V_{TP4} = -1,87V$$

OK $\mu_3 \in \mu_4$ SATURATED.

$$\left[\begin{array}{ll} I_{D1} = 12,7 \text{ mA} & V_{DS1} = -11,3 \text{ V} \\ I_{D2} = 71,5 \text{ mA} & V_{DS2} = 20,5 \text{ V} \\ I_{D3} = 70 \text{ mA} & V_{DS3} = -13,5 \text{ V} \\ I_{D4} = 17,5 \text{ mA} & V_{DS4} = -2,87 \text{ V} \end{array} \right]$$

3) POTENZA DISSIPATA

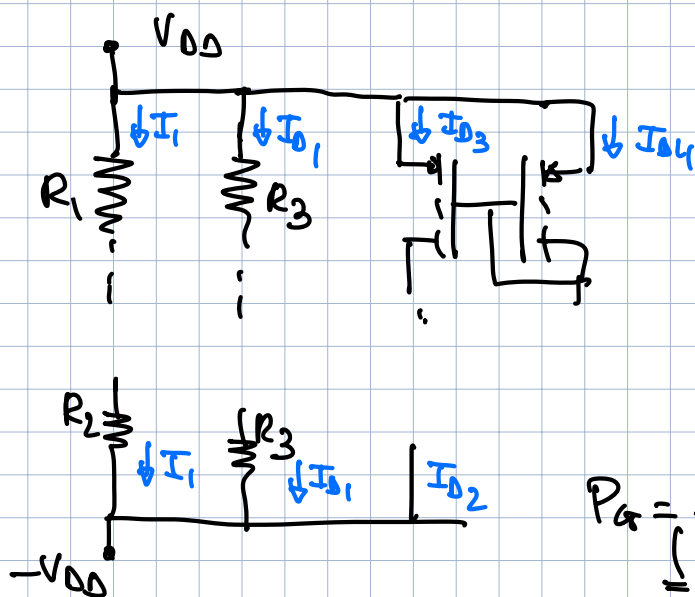

$$P_{DISSIPATA} = P_{GENERATA}$$

$$P_G = V_{AO} (I_1 + I_{D1} + I_{D3} + I_{D4}) + (-V_{AO})(-I_1 - I_{D1} - I_{D2})$$

$$P_G = 12V \cdot (100,27 \text{ mA}) + 12V (84,24 \text{ mA})$$


$$= 2,214 \text{ W}$$

4) ANALISI AL PICCOLO SEGNALE

$$g_{m1} = \sqrt{2I_{D1}K_{P1}} = 11,27 \text{ mS}$$

$$g_{m2} = \sqrt{2I_{D2}K_{P2}} = 26,73 \text{ mS}$$

$$r_{o3} = \frac{\frac{1}{\lambda \beta_3} + |V_{DS3}|}{I_{D3}} = 1,62 \text{ k}\Omega$$

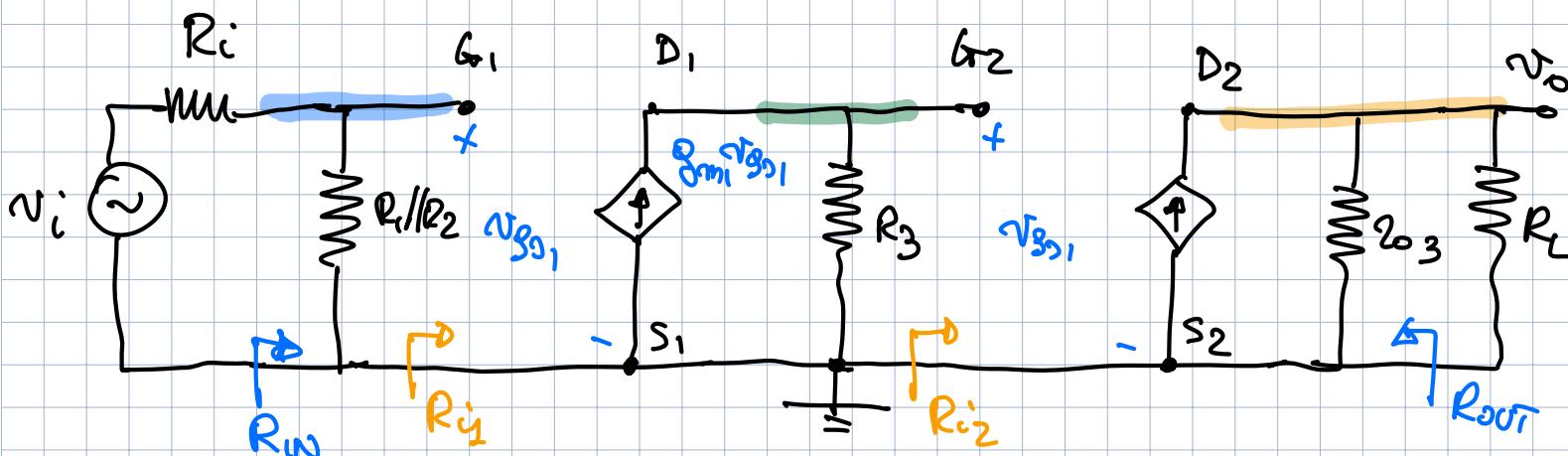

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{G2}} \cdot \frac{v_{G2}}{v_{G1}} \cdot \frac{v_{G1}}{v_i}$$

$$= \frac{v_{D2}}{v_{G2}} \cdot \frac{v_{D1}}{v_{G1}} \cdot \frac{v_{G1}}{v_i} = A_{vt}^{CS2} \cdot A_{vt}^{CS1} \cdot \alpha$$

Per condizioni dc

$$v_o = v_{D2}$$

$$v_{G2} = v_{D1}$$

$$\alpha = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_i + R_1 \parallel R_2} = 0,986$$

$$\text{N.A. } R_{i1} = \infty$$

$$\text{N.A. } R_{i2} = \infty$$

$$A_{vt}^{CS1} = -g_{m1} R_3 = -5,63 \text{ V}$$

$$A_{vt}^{CS2} = -g_{m2} r_{o3} \parallel R_L = -16,53$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 91,86$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_o}{v_i} \frac{R_i + R_1 \parallel R_2}{R_L} = 670,6$$


$$R_W = R_1 \parallel R_2 = 72 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o3} = r_{o3} = 1,62 \text{ k}\Omega$$

4

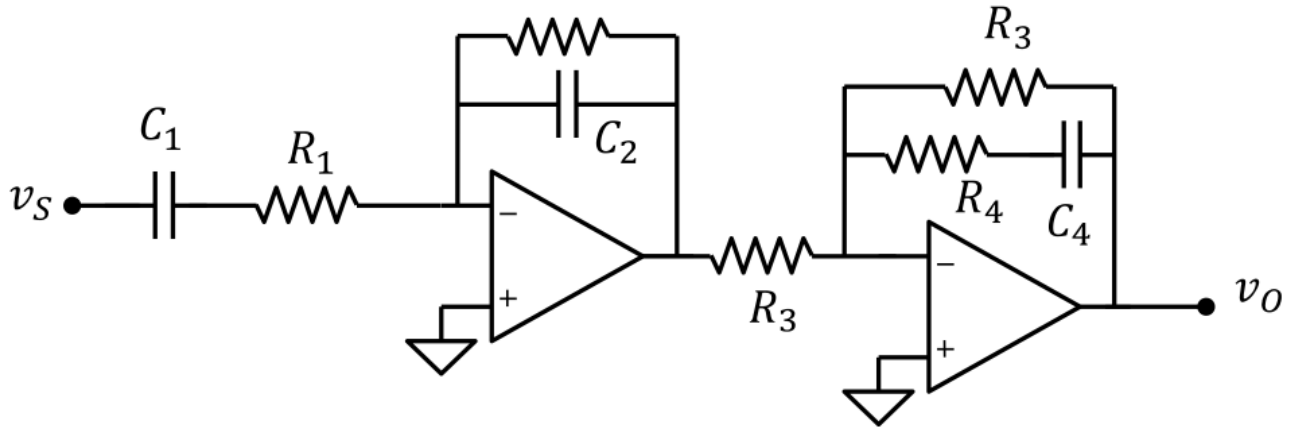PROBLEMA P2

Sia dato il circuito in figura che usa un amplificatore operazionale ideale. **Dati:** $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 180 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 20 \text{ k}\Omega$. Le capacità valgono: $C_1 = 5 \mu\text{F}$, $C_2 = 0.5 \text{ pF}$, $C_4 = 0.5 \text{ nF}$.



- 1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $W(s) = v_o(s)/v_{in}(s)$;
- 2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di $W(s)$, (per la fase non usare l'approssimazione a gradino).
- 3) Calcolare $v_o(t)$ sapendo che $v_s = 2\text{V} + 1\text{V} \cdot \sin(\omega_0 t)$ con $\omega_0 = 100 \text{ rad/s}$.
- 4) Determinare il nuovo valore di C_2 che permetta di eliminare dalla $W(s)$ un polo e uno zero.

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_2}{1 + sC_2R_2}$$

$$Z_{34} = R_3 \parallel \frac{1 + sC_4R_4}{sC_4} = \frac{R_3 \cdot \frac{(1 + sC_4R_4)}{sC_4}}{R_3 + \frac{1 + sC_4R_4}{sC_4}} =$$

$$= \frac{R_3 (1 + sC_4R_4)}{sC_4R_3 + 1 + sC_4R_4} = \frac{R_3 (1 + sC_4R_4)}{1 + sC_4(R_3 + R_4)}$$

$$v_{o1} = v_s \left(- \frac{Z_2}{Z_1} \right) = v_s \cdot \left[- \frac{sC_1R_2}{(1 + sC_1R_1)(1 + sC_2R_2)} \right]$$

$$v_{o2} = v_{o1} \cdot \left(- \frac{Z_{34}}{R_3} \right) = v_{o1} \cdot \left[- \frac{1 + s C_4 R_4}{1 + s C_4 (R_3 + R_4)} \right]$$

$$W(s) = \frac{v_o}{v_s} = \frac{s C_1 R_2 \cdot (1 + s C_4 R_4)}{(1 + s C_1 R_1)(1 + s C_2 R_2)[1 + s C_4 (R_3 + R_4)]}$$


$$\omega_{z0} = \frac{1}{C_1 R_2} = 1 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{C_1 R_1} = 10^2 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{z1} = \frac{1}{C_4 R_4} = 10^5 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{C_4 (R_3 + R_4)} = 10^4 \text{ rad/sec}$$
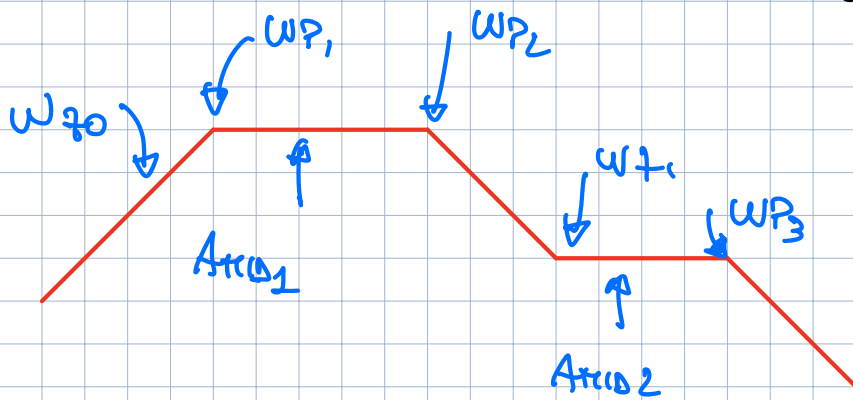
$$\omega_{p3} = \frac{1}{C_2 R_2} = 10^7 \text{ rad/sec}$$




$$W(s) = \underbrace{\frac{C_1 R_2}{C_1 R_1}}_{A_{mid1}} \cdot \underbrace{\frac{s}{\frac{1}{C_1 R_1} + s}}_{F_L(s)} \cdot \underbrace{\frac{(1 + s C_4 R_4)}{(1 + s C_2 R_2)[1 + s C_4 (R_3 + R_4)]}}_{F_H(s)}$$

$$A_{mid1} = \frac{R_2}{R_1} = 10^2 = 40 \text{ dB}$$


$$A_{mid2} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 10 = 20 \text{ dB}$$

2)

$|W(j\omega)|$
dB

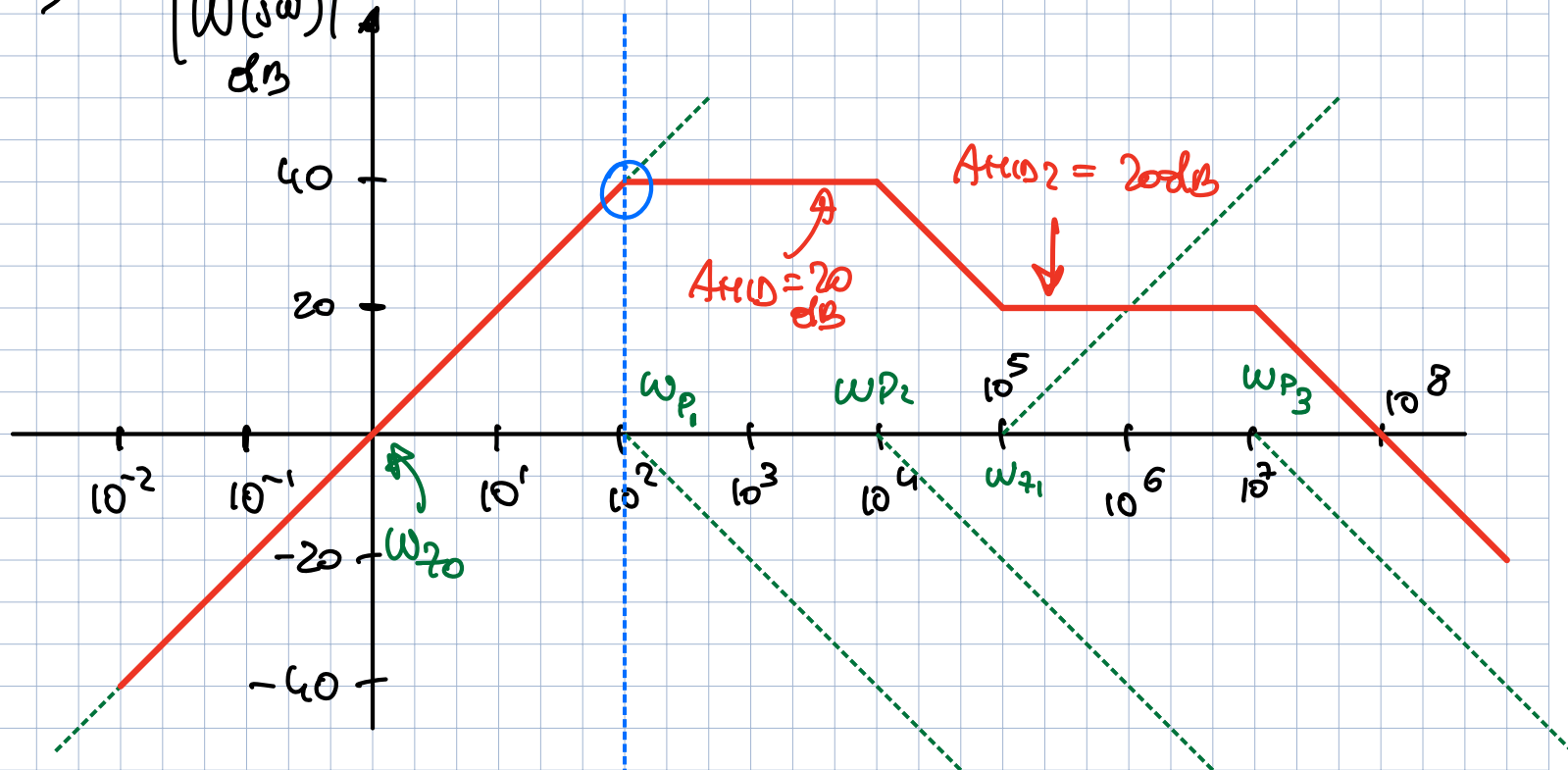

$W(j\omega)$

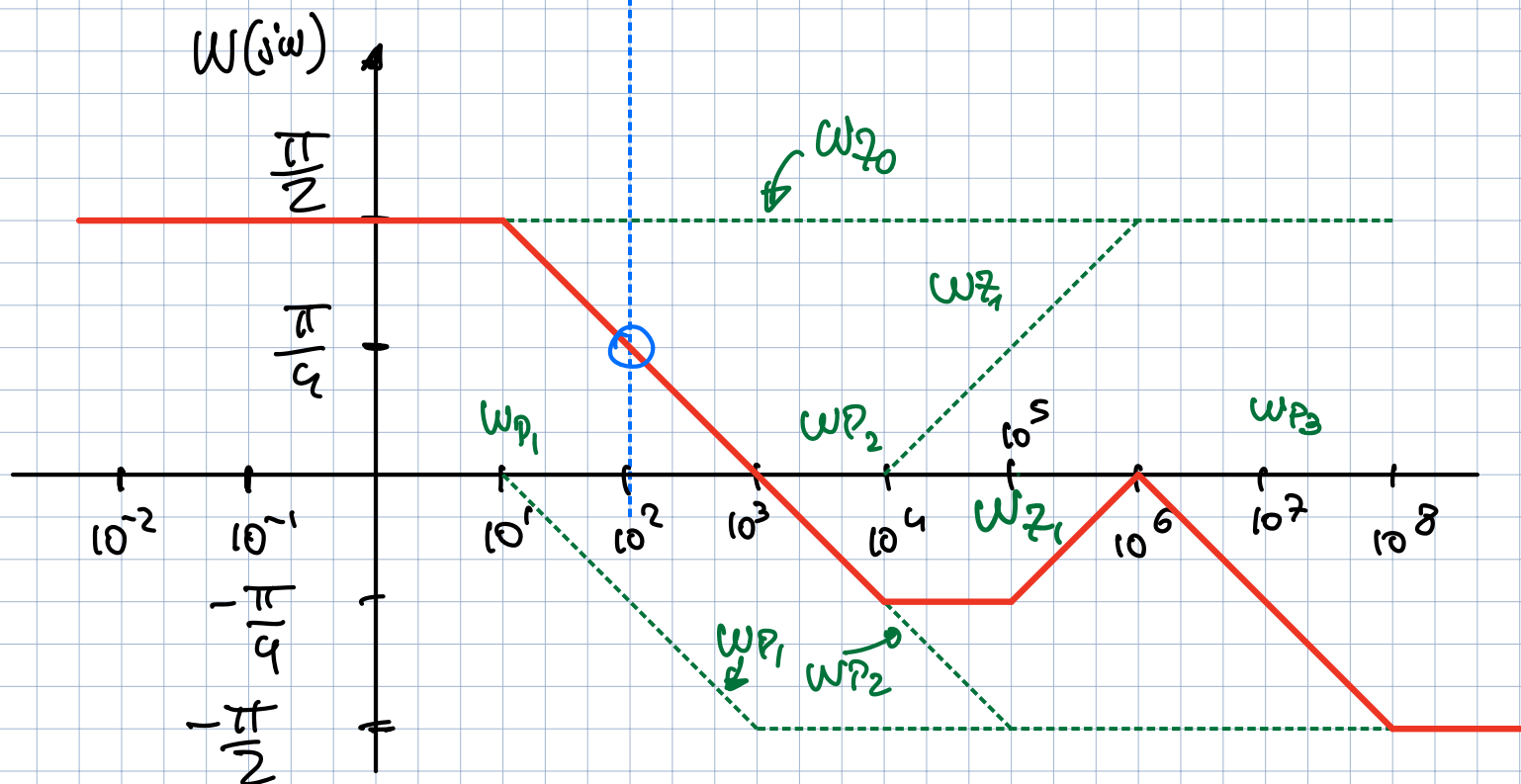

3) $v_s = 2V + 1V \sin(\omega_0 t)$ $\omega_0 = 100 \text{ rad/sec}$

$|W(j\omega)| = 40 \text{ dB} = 100$

(magnitude $\approx \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7$)

$\angle W(j\omega) = \frac{\pi}{4}$

7

INOLTRE $W(0) = 0$

$$V_0(t) = 2V \cdot W(0) + |W(i\omega)| \cdot 1V \cdot \sin(\omega t + \angle W(i\omega))$$

$$= 100V \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

(o meglio $V_0(t) = 70,7V \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$)

4) PER ANNULLARE ZERO/POL USANDO C_2

$$W(s) = \frac{V_0}{V_s} = \frac{SC_1 R_2 \cdot (1 + SC_4 R_4)}{(1 + SC_1 R_1)(1 + SC_2 R_2)[1 + SC_4(R_3 + R_4)]}$$


DEVO FAR SI CHE $C_4 R_4 = C_2 R_2$

$$\Rightarrow C_{2\text{new}} = C_4 \frac{R_4}{R_2} = 0,05\text{mF} = 50\text{pF}$$

PROBLEMA Q1


L'amplificatore in figura è realizzato con un amplificatore operazionale ideale e un diodo Zener ideale.

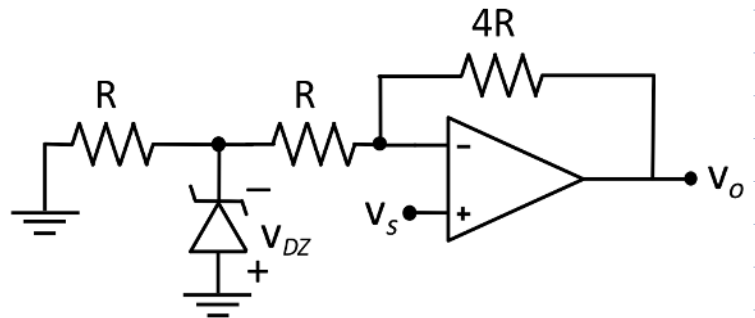- 1) Determinare i valori della tensione di ingresso per la quale il diodo è ON, OFF e in Breakdown.
- 2) Determinare v_o quando $v_s = -5\text{V}$.
- 3) (facoltativo) tracciare la transcaratteristica del circuito.



Dati: $R = 1\text{ k}\Omega$, $V_{ON} = 0$, $V_Z = 5\text{V}$

HP $DZ = \text{OFF}$

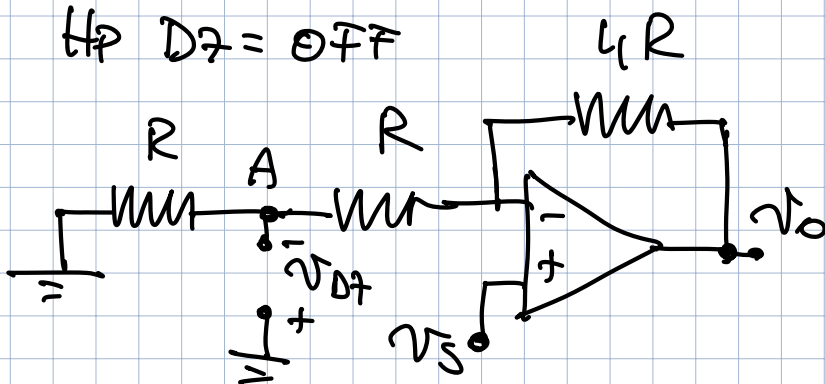

$$V_A = v_s \cdot \frac{R}{R+R} = \frac{v_s}{2}$$


$$V_{DZ} = 0 - V_A = -\frac{v_s}{2}$$

$$D_7 = \text{ON} \quad V_{D7} \geq 0 \Rightarrow -\frac{V_S}{2} \geq 0 \Rightarrow V_S < 0$$


$$D_7 = \text{BREAK} \quad V_{D7} < -V_T \Rightarrow -\frac{V_S}{2} < -V_T \Rightarrow V_S > 2V_T$$

$$V_S > 10V$$
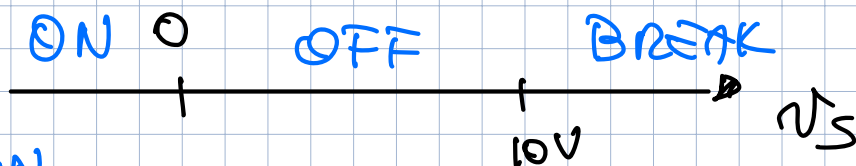
$$D_7 = \text{OFF} \quad 0 \leq V_S \leq 10V$$


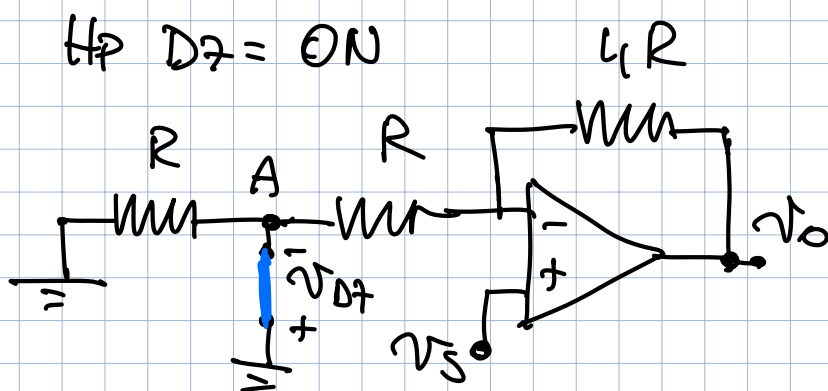
$$2) \quad V_S = -5V \Rightarrow D_7 = \text{ON}$$



$$V_O = V_S \left(1 + \frac{4R}{R} \right)$$

$$= 5V_S = -25V$$

3) FACOLTATIVO

$$\text{Per } V_S < 0 \Rightarrow D_7 = \text{"ON"} \Rightarrow V_O = 5V_S$$

(vedi sopra)

$$\text{Per } 0 \leq V_S \leq 10V \quad D_7 = \text{OFF}$$

$$V_O = V_S \left(1 + \frac{4R}{2R} \right) = 3V_S$$

$$\text{RACCORDO } \times V_S = 0$$

$$V_O(0^-) = 0$$


$$V_O(0^+) = 0$$

OK



Cell $V_S \rightarrow 10V$

HP D2 = OFF

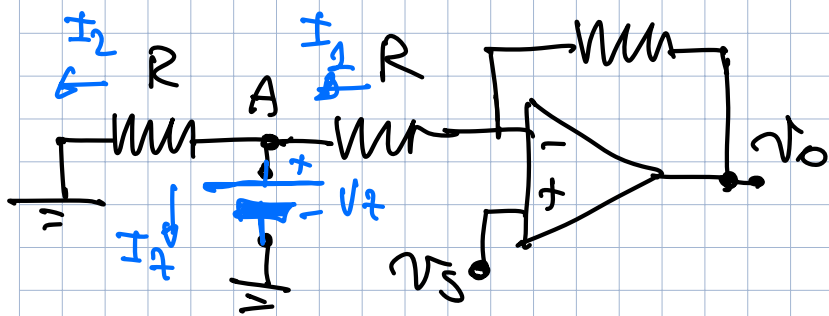

$$I_1 = \frac{V_S - V_2}{R}$$

$$V_O = V_S + I_1 4R$$

$$= V_S + \frac{V_S 4R}{R} - \frac{V_2 4R}{R}$$


$$= 5V_S - 4V_2$$

RACCO R20

$$V_O(10^-) = 3V_S = 30V$$

$$V_O(10^+) = 5V_S - 4V_2 = 50V - 20V = 30V$$

OK

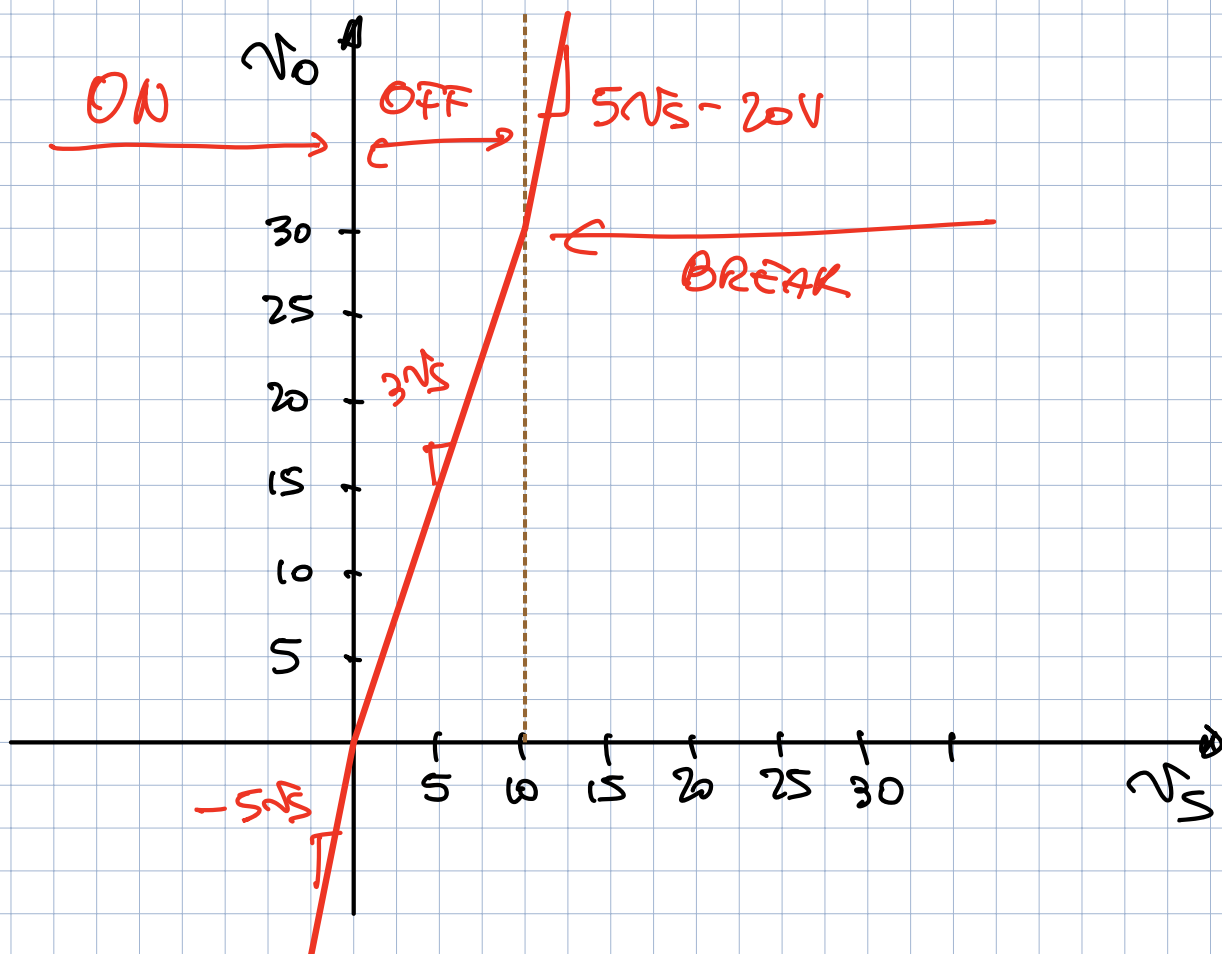


10

PROBLEMA Q2

L'amplificatore in figura è realizzato usando un amplificatore operazionale reale con $V_{os} = 5\text{mV}$ e alimentato con tensione $\pm V_{CC}$. calcolare la tensione di uscita e la tensione del morsetto negativo v_n con:

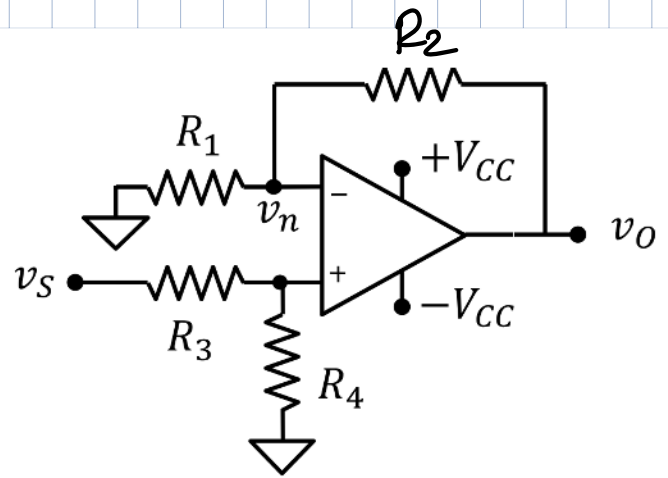- 1) $v_s = 0\text{V}$,
- 2) $v_s = 4\text{V}$.

Dati: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = 1\text{ k}\Omega$,
 $R_4 = 3\text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 10\text{V}$.




$$1) \quad v_s = 0$$

$$v_+ = v_{os}$$

$$\Rightarrow v_{o1} = v_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 55\text{mV}$$


$$v_m = v_{os} = 5\text{mV}$$

$$\underline{v_{id} = 0}$$

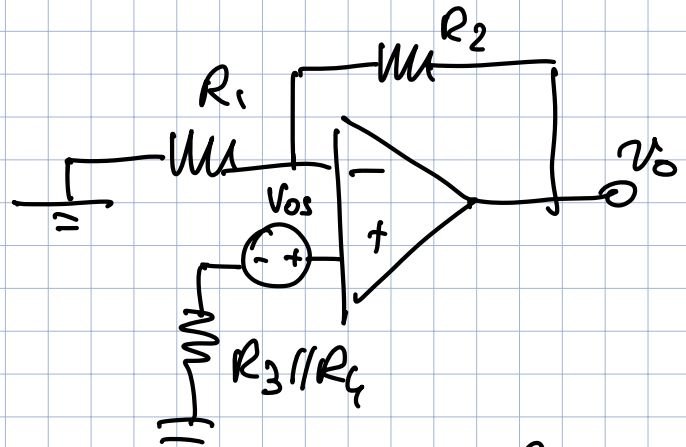

$$2) \quad v_s = 4\text{V}$$

Sovrapp. Effetti

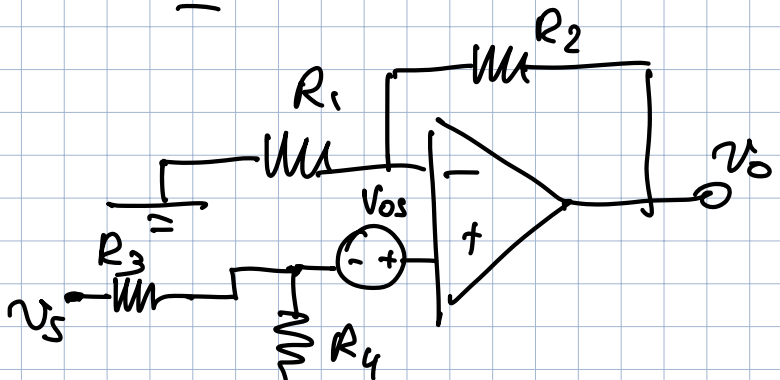

$$v_{o2} = v_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + v_s \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$= 55\text{mV} + 33\text{V}$$

$$= 33,055\text{mV} > +V_{CC} \Rightarrow v_{o2} = V_{CC} = 10\text{V}$$

SATURAZIONE DELL'A.O.
 $v_{id} \neq 0$!

$$v_m = v_o \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$= V_{CC} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,909$$

$v_m \neq v_p$
non vale $v_{id} = 0$!

$$v_p = v_s \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} + v_{os} \approx 3\text{V}$$

PROBLEMA Q3

Data la seguente mappa di Karnaugh

- 1) Trovare una F minimizzata
- 2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | X | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | X | 1 |

Handwritten annotations on the Karnaugh map:

- Orange loop: $A\bar{D}$
- Blue loop: $\bar{B}C$
- Green loop: $A\bar{B}$
- Red loop: $\bar{C}\bar{D}$

$$F = A\bar{D} + A\bar{B} + \bar{B}C + \bar{C}\bar{D} \quad (a)$$

$$= \bar{B}(A+C) + \bar{D}(A+\bar{C}) \quad (b)$$

