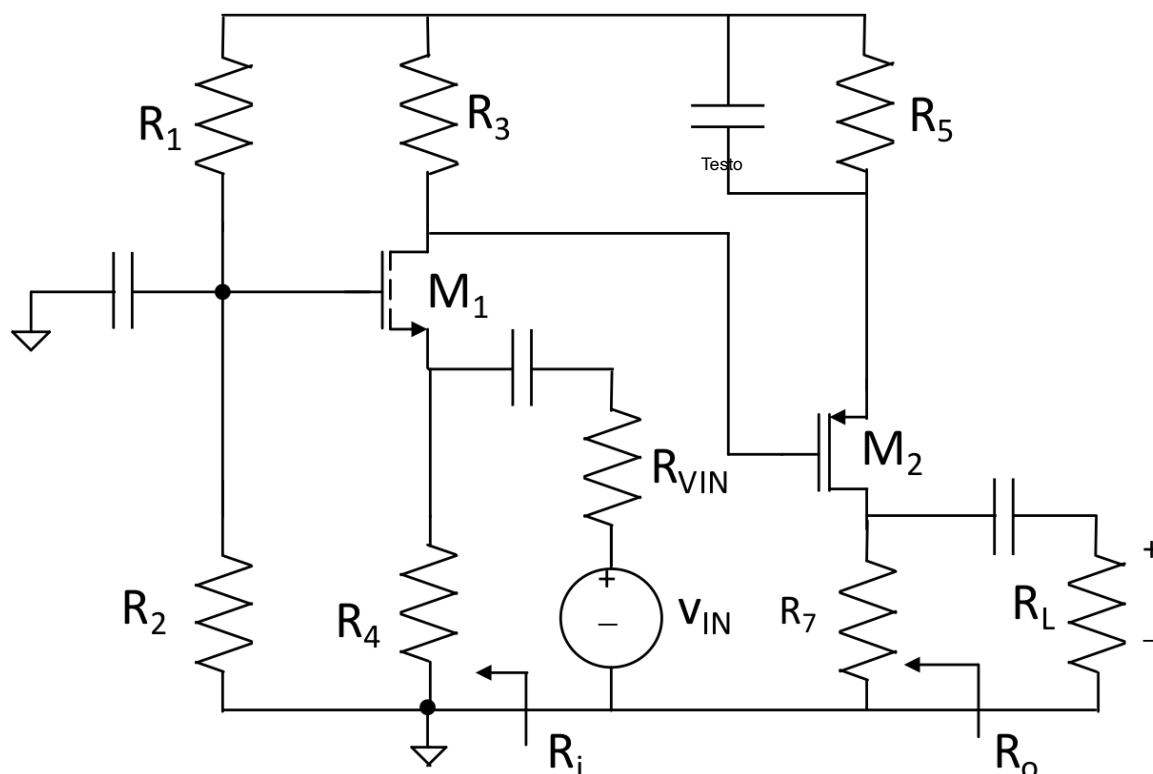


# TEMA PROPOSTO 5 - SOLUZIONE

## PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, supponendo che funzioni a  $T=300K$ , determinare:


- 1) il valore della resistenza  $R_4$  in modo che la corrente di drain del transistor  $M_1$  sia  $I_{D1} = 2.0 \text{ mA}$ ;
- 2) il punto di lavoro dei transistor  $M_1$  e  $M_2$ ;
- 3) la resistenza di ingresso ai piccoli segnali ac  $R_i$ ;
- 4) la resistenza di uscita ai piccoli segnali ac  $R_o$ ;
- 5) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac  $A_v = V_{out}/V_{in}$ ;



DATI:

$V_{CC}=12V$ ,  
 $R_1=250 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_2=350 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_3=2.2 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_5=1.0 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_6=50 \Omega$ ,  
 $R_7=1 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_{VIN}=500 \Omega$ ,  
 $R_L=1 \text{ k}\Omega$ ,  
 $M_1$ :  
 $K_n=4 \text{ mA/V}^2$ ,  
 $V_{TN}=2V$ ,  
 $\lambda_n=0 \text{ V}^{-1}$   
 $M_2$ :  
 $K_p=4 \text{ mA/V}^2$ ,  
 $V_{TP}=2V$ ,  
 $\lambda_p=0 \text{ V}^{-1}$

## POLARIZZAZIONE

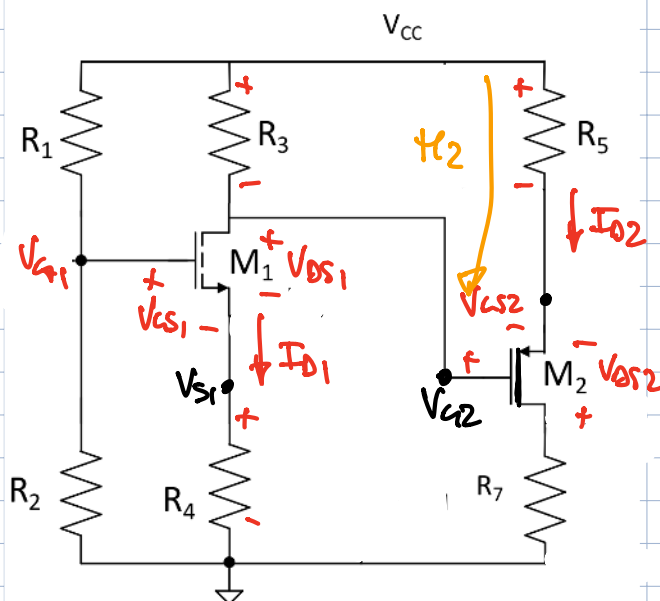

$$V_{G1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 7V$$

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2I_{D1}}{K_n}} = 2V + 1V = 3V$$

$$V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 4V$$

$$\Rightarrow R_4 = \frac{V_{S1}}{I_{D1}} = \frac{4V}{2mA} = 2k\Omega$$

$$V_{G2} = V_{D1} = V_{CC} - R_3 I_{D1} = 7.6V$$

$$V_{GS1} = 7.6V - 4V = 3.6V > V_{GS} - V_{TN} = 1V$$

OK  $M_1$  SATUR.

$$V_{CC} = R_5 I_{D2} - V_{GS2} + V_{G2}$$

$$\begin{cases} I_{D2} = \frac{V_{CC} - V_{GS2} + V_{GS2}}{R_5} \\ I_{D2} = \frac{K_p}{2} (V_{GS2} - V_{TP})^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{2(V_{CC} - V_{GS2})}{R_5 K_p} + \frac{2V_{GS2}}{R_5 K_p} = V_{GS2}^2 + V_{TP}^2 - 2V_{GS2} V_{TP}$$

$$\Rightarrow V_{GS2}^2 + V_{GS2} \left( -2V_{TP} - \frac{2}{R_5 K_p} \right) + V_{TP}^2 - \frac{2(V_{CC} - V_{GS2})}{R_5 K_p} = 0$$

$$a=1$$

$$b = -4 - \frac{1}{2} = -4,5$$

$$4 - 2,2 = 1,8$$

$$V_{GS2} \begin{cases} 4,056V & \text{no} > V_{TP} \\ 0,444 & \text{OK} < V_{TP} \end{cases}$$

$$I_{D2} = 4,844 \text{ mA}$$

$$V_{S2} = V_{G2} - V_{GS2} = \underline{\underline{7,156}}$$

$$V_{D2} = R_6 I_{D2} = 1K\Omega \cdot 4,844 \text{ mA} = 4,844 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 4,844 - 7,156 = -2,312 < V_{GS2} - V_{TN} = -1,556$$

OK  $M_2$  SATUR.

$$\Rightarrow M_1 (I_{D1} = 2 \text{ mA}, V_{GS} = 3,6 \text{ V})$$


$$M_2 (I_{D2} = 4,844 \text{ mA}, V_{DS} = -2,312 \text{ V})$$

PARAMETRI AC PICCOLO SEGNALE

$$g_{m1} = \frac{2I_{D1}}{V_{GS} - V_{TN}} = \frac{4 \text{ mA}}{1 \text{ V}} = 4 \text{ mS}$$

$$g_{m2} = \frac{2I_{D2}}{|V_{GS} - V_{TP}|} = \frac{9,688 \text{ mA}}{1,556 \text{ V}} = 6,225 \text{ mS}$$

ANALISI AC

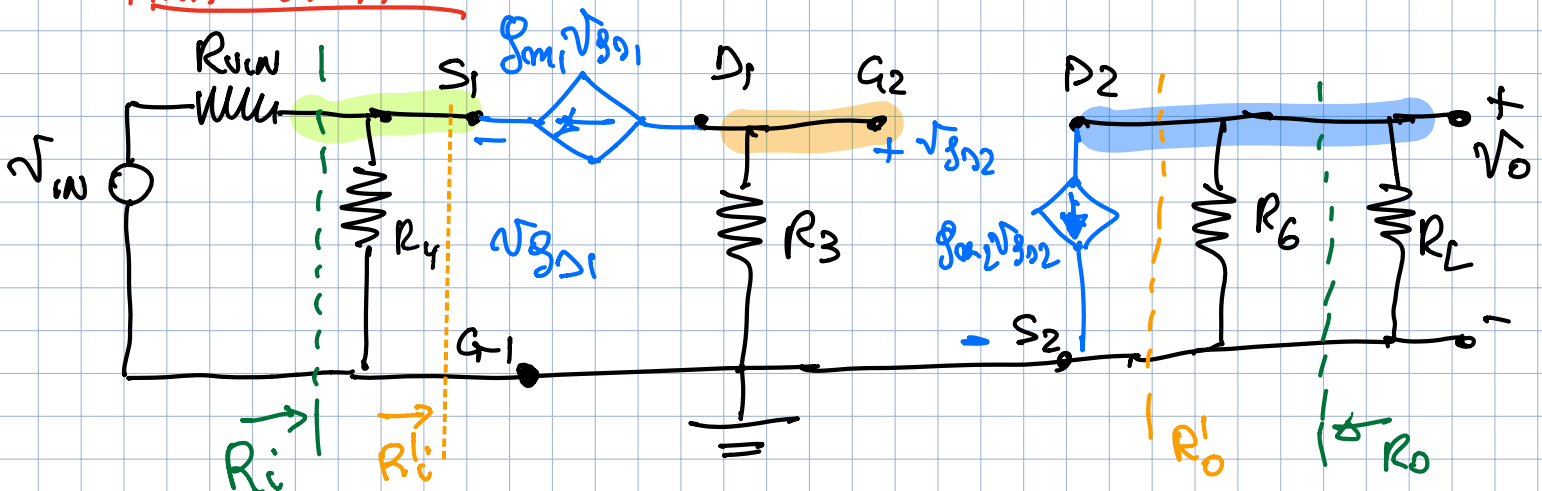

## CALCOLO DI $R_i$ E $R_o$


$$R_i = R_4 // R_i'$$

$$R_i' = ?$$

$$I_x = -g_{m1} V_{gs1}$$

$$V_x = -V_{gs1}$$
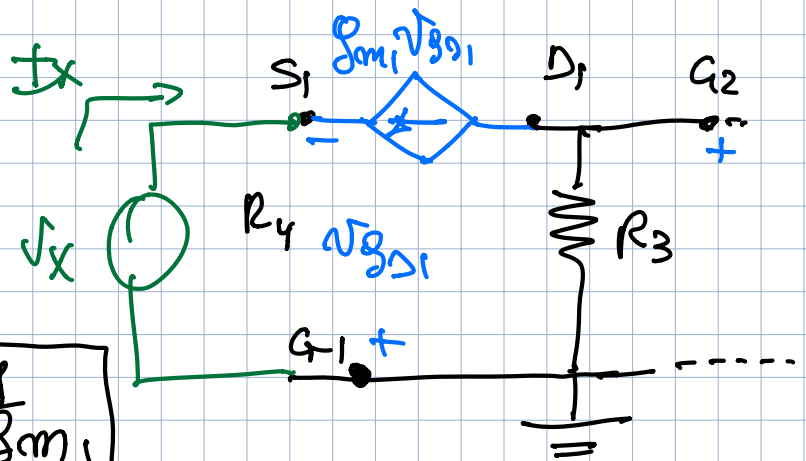
$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{g_{m1}}}$$



$$\Rightarrow R_i = R_4 // \frac{1}{g_{m1}} = \frac{R_4}{1 + g_{m1} R_4} = 222,22 \Omega$$

$$R_o = R_6 // R_o' \quad R_o' = ?$$


$$\text{CON } V_{in} = 0 \Rightarrow$$

$$V_{G2} = 0 = V_{gs2} = 0$$

$$\Rightarrow g_{m2} V_{gs2} = 0$$

$$\Rightarrow I_x = 0$$
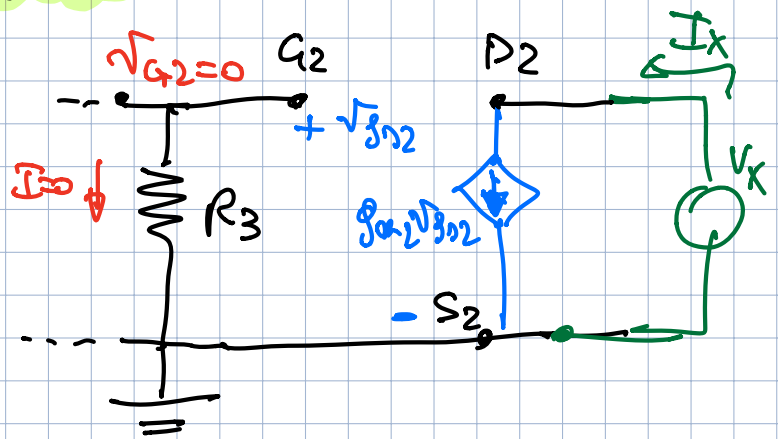
$$\Rightarrow R_o' = \infty \Rightarrow R_o = R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$



## CALCOLO DEL GUADAGNO DI TENSIONE

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{G2}} \cdot \frac{V_{G2}}{V_{S1}} \cdot \frac{V_{S1}}{V_i} = \frac{V_{D2}}{V_{G2}} \cdot \frac{V_{D1}}{V_{S1}} \cdot \frac{V_{S1}}{V_i}$$


$$\frac{V_{D1}}{V_{S1}} = A_{vt1} = \frac{-g_{m1} V_{gs1} R_3}{-V_{gs1}} = g_{m1} R_3 = 4 \text{ mS} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega = 8,8$$

$$\frac{V_{D2}}{V_{G2}} = A_{vt2} = \frac{-g_{m2} V_{gs2} R_6 // R_L}{V_{gs2}} = -g_{m2} R_6 // R_L = -3,112$$

$$\frac{V_{S1}}{V_i} = \frac{R_i}{R_i + R_{vin}} = 0,308$$

$$\Rightarrow A_v = -8,428$$

# PROBLEMA P2

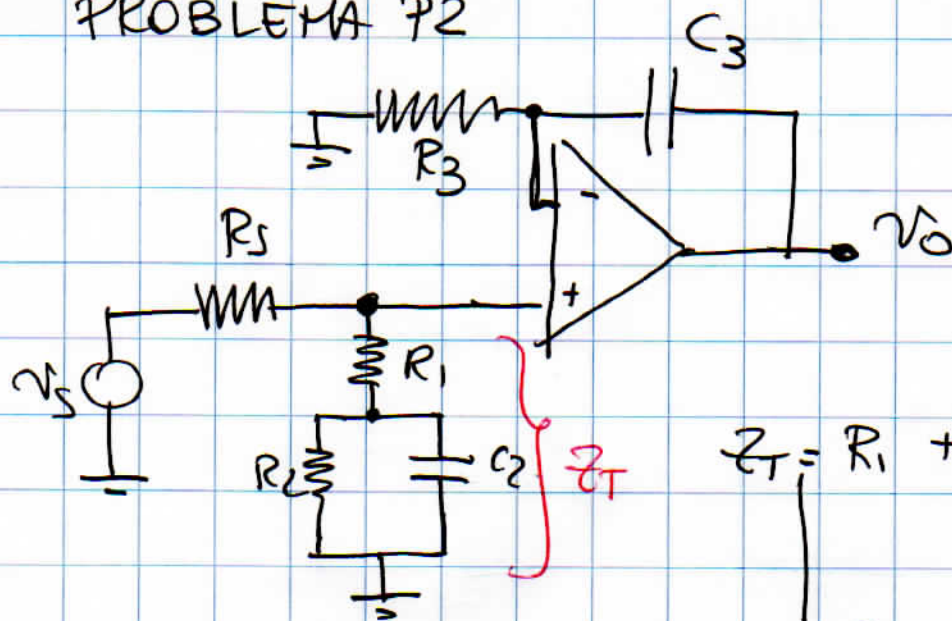

$$\begin{aligned} R_1 &= 100 \Omega \\ R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_5 &= 2,4 \text{ k}\Omega \\ C_2 &= 10 \text{ mF} \\ C_3 &= 10 \mu\text{F} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_T &= R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \\ &= R_1 + \frac{R_2}{1 + sC_2 R_2} \\ &= \frac{R_1 + R_2 + sC_2 R_1 R_2}{1 + sC_2 R_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_+}{V_S} &= \frac{Z_T}{R_5 + Z_T} = \frac{\frac{R_1 + R_2 + sC_2 R_1 R_2}{1 + sC_2 R_2}}{R_5 + \frac{R_1 + R_2 + sC_2 R_1 R_2}{1 + sC_2 R_2}} \\ &= \frac{\frac{R_1 + R_2 + sC_2 R_1 R_2}{1 + sC_2 R_2}}{\frac{R_5 + sC_2 R_2 R_5 + R_1 + R_2 + sC_2 R_1 R_2}{1 + sC_2 R_2}} \\ &= \frac{(R_1 + R_2)(1 + sC_2 R_1 // R_2)}{(R_1 + R_2 + R_5)(1 + sC_2 R_{EQ})} \end{aligned}$$

$$R_{EQ} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_5}{R_1 + R_2 + R_5} = 714,3 \Omega$$

$$R_1 // R_2 = 90,1 \Omega$$



$$\frac{V_0}{V_+} = \left( 1 + \frac{\frac{1}{sC_3}}{R_3} \right) = 1 + \frac{1}{sC_3 R_3} = \frac{1 + sC_3 R_3}{sC_3 R_3}$$

$$= W(s) = \frac{V_0}{V_s} = \frac{V_0}{V_+} \cdot \frac{V_+}{V_s}$$

$$= \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \frac{1 + sC_2 R_1 // R_2}{1 + sC_2 R_{EQ}} \cdot \frac{1 + sC_3 R_3}{sC_3 R_3}$$

$$G_{BW} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = 0,314 = \underline{\underline{-10 \text{ dB}}}$$

$$\omega_{z_2} = \frac{1}{C_2 R_1 // R_2} = 1,1 \cdot 10^6 \text{ rad/sec}$$


$$\omega_{z_1} = \frac{1}{C_3 R_3} = 100$$

$$\omega_{p_1} = \frac{1}{C_2 R_{EQ}} = 1,4 \cdot 10^5 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{p_0} = \frac{1}{R_3 C_3} = 100 \Rightarrow \left| \frac{1}{j\omega C_3 R_3} \right|_{\omega=1} = 100 = \underline{\underline{40 \text{ dB}}}$$

$$A_{MID_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \frac{1}{C_3 R_3} = 0,314 = \underline{\underline{-10 \text{ dB}}}$$
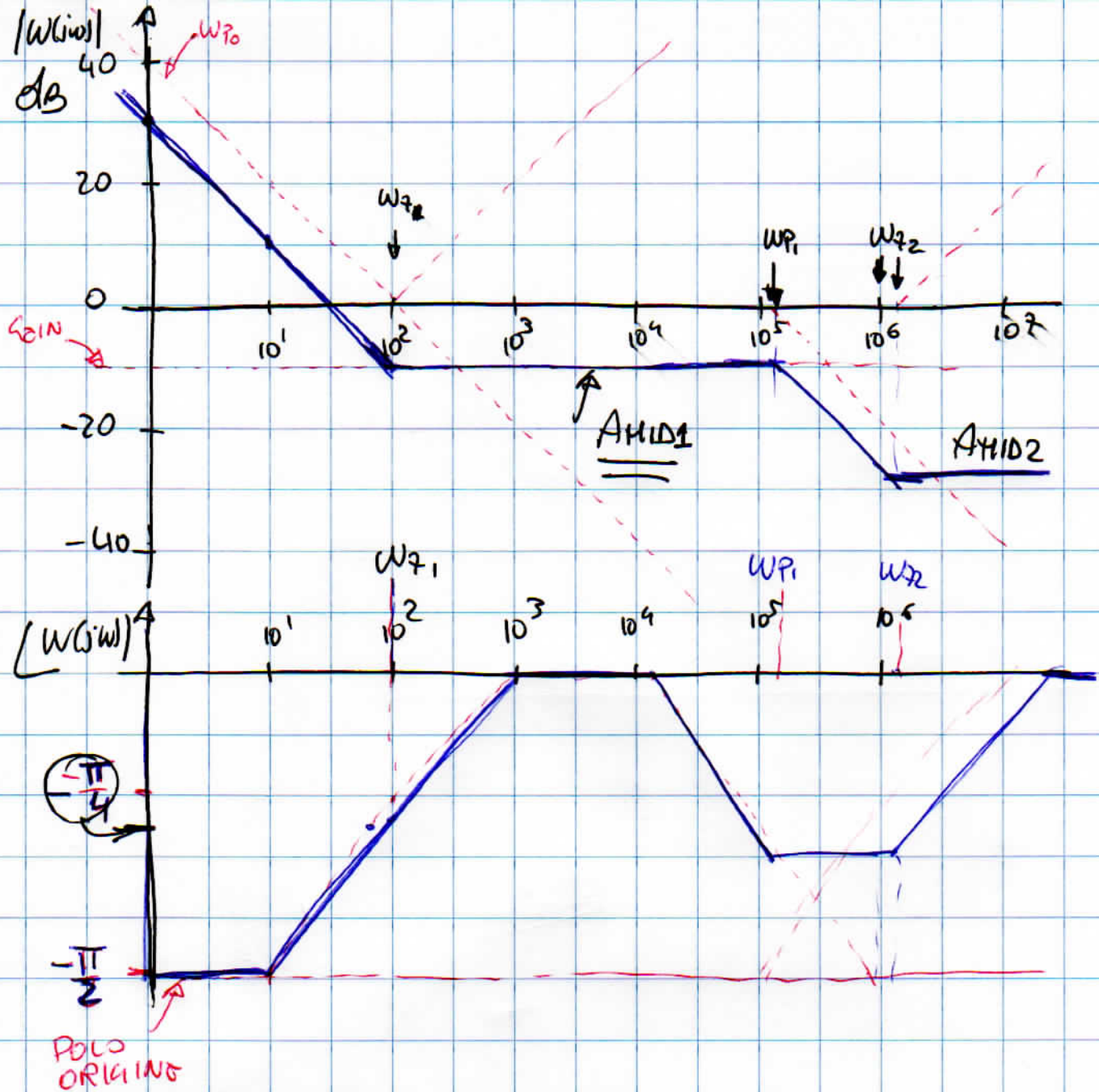
$$A_{MID_2} = A_{MID_1} \cdot \frac{R_1 // R_2}{R_{EQ}} = 3,96 \cdot 10^{-2} = \underline{\underline{-28 \text{ dB}}}$$



3) Per  $w_1 = 100$  :  $|W(jw_1)| = A_{H1D1} \times \sqrt{2} = 0,444$

$$\angle W(jw_1) = -\frac{\pi}{4}$$


Per  $w_2 = 10^8$   $|W(jw_2)| = A_{H1D2} = 0,0396 = -28 \text{ dB}$

$$\angle W(jw_2) = 0$$
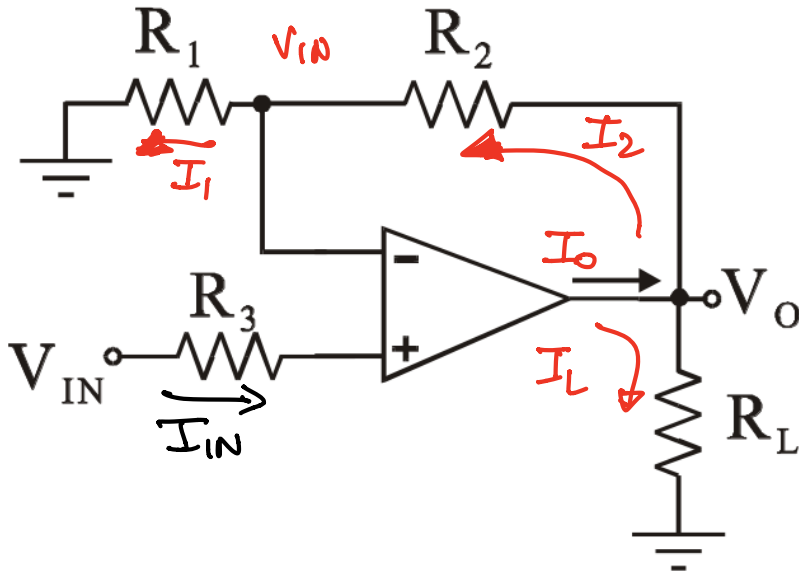
## ESERCIZIO Q1

Il circuito di figura impiega un amplificatore operazionale ideale. Determinare la corrente erogata dal generatore di tensione  $V_{IN}$  e la corrente erogata dall'amplificatore operazionale. Calcolare l'effetto delle correnti di polarizzazione:  $I_{B1}=95\mu A$ ,  $I_{B2}=105\mu A$ . Trovare il valore di  $R_3$  che annulla l'effetto delle correnti di BIAS.

Dati:  $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4\text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 3\text{ k}\Omega$ ,  $R_L = 10\text{ k}\Omega$ ,  $V_{IN} = -5\text{ V}$ ,



$$1) I_{IN} \approx 0 \quad (I_+ = 0)$$


$$2) I_2 = I_1 = \frac{V_{IN}}{R_1} = -\frac{5\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = -5\text{ mA}$$

$$V_O = V_{IN} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 5 V_{IN} = -25\text{ V}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_O}{R_L} = -\frac{25\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = -2.5\text{ mA}$$

$$I_O = I_2 + I_L = -7.5\text{ mA} \quad (\text{CORRENTE ASSOLUTA})$$

EFFETTO  $I_{BIAS}$

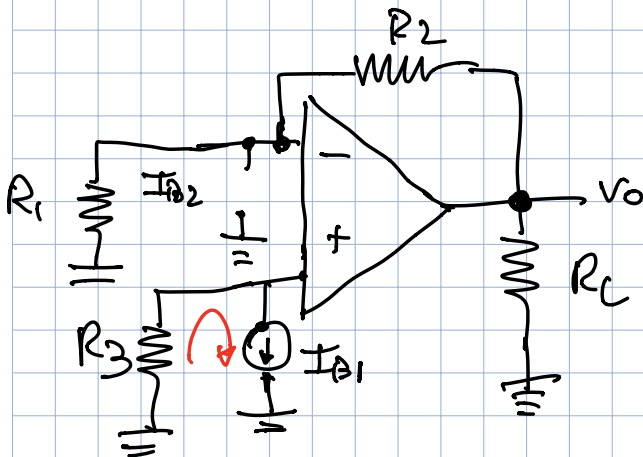

SOVRAPP. EFFETTI

$$I_{B1} \quad (I_{B2} = 0) \quad V_+ = -R_3 I_{B1}$$

$$\Rightarrow V_O' = V_+ \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$V_O' = -R_3 I_{B1} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


SOVRAPP. EFFETTI

$$I_{B2} \quad (I_{B1} = 0)$$

$$V_+ = 0 = V_-$$

$$I_{R_3} = 0$$

$$V_O'' = I_{B2} \cdot R_2$$

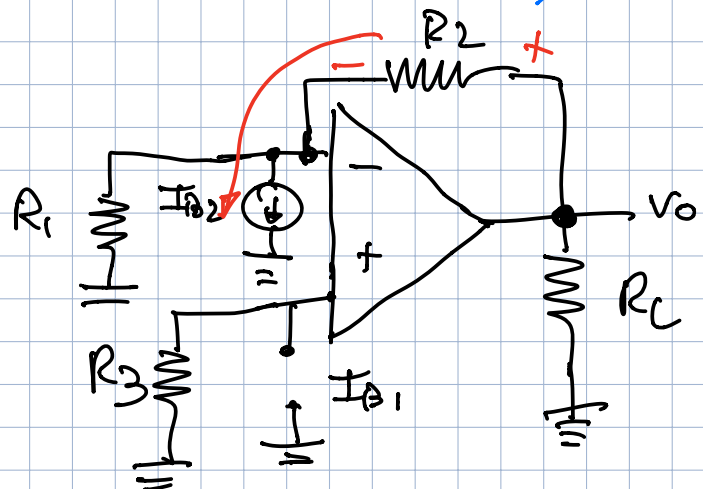

$$\Rightarrow V_{O_{BMS}} = I_{B2} R_2 - I_{B1} R_3 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

PER ANNULARE:



$$I_{B2} R_2 = I_{B1} R_3 \left( \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right)$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{I_{B2}}{I_{B1}} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{105}{85} \cdot \frac{4}{5} \text{ k}\Omega = \underline{\underline{884,2}}$$

## PROBLEMA Q2

Dato il circuito digitale di figura:

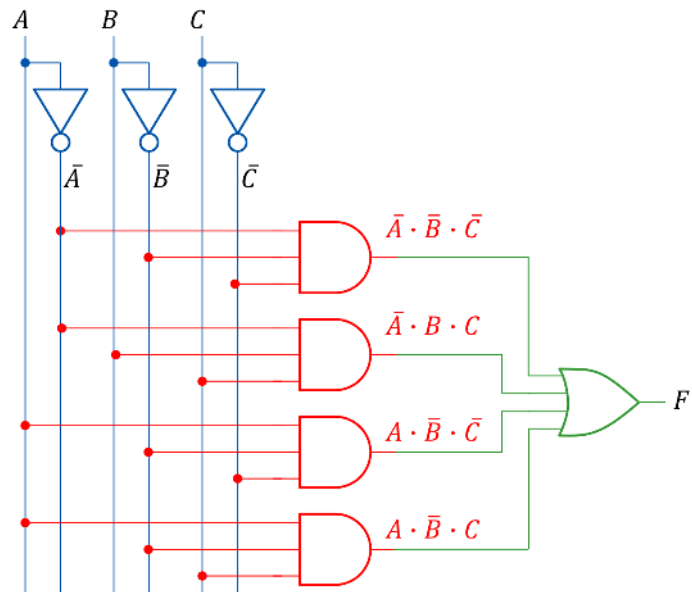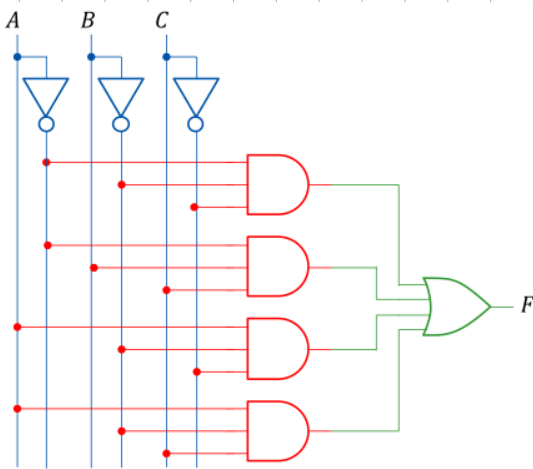- 1) Determinare l'espressione Booleana dell'uscita F;
- 2) Ricavare la mappa di Karnaugh corrispondente;
- 3) Trovare una F minimizzata (utilizzando algebra booleana o la Mappa di Karnaugh);
- 4) Disegnare il circuito digitale minimizzato;



C \ AB	0	1
	00	01
0	1	
1		1
10	1	1

Forma ridotta

$$\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \\ = \bar{B} + \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B}$$

Forma non ridotta

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

