V_{DD}=10 V
V_{GG}=9V
R_S=4.5 KOhm
V_{GS}= ???
I_{DS}= ??

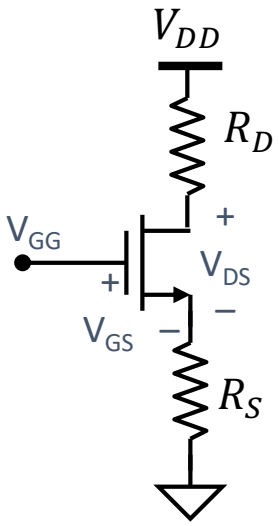

V_{DD}=10 V
V_{GG}=6V
R_S= 6 kOhm
V_{GS}= ???
I_{DS}= ??

V_{DD}=10 V
V_{GG}=5V
R_S= 2.5 kOhm
V_{GS}= ???
I_{DS}= ??

V_{DD}=10 V
V_{GG}=20V
R_S= 12.5 kOhm
V_{GS}= ???
I_{DS}= ??

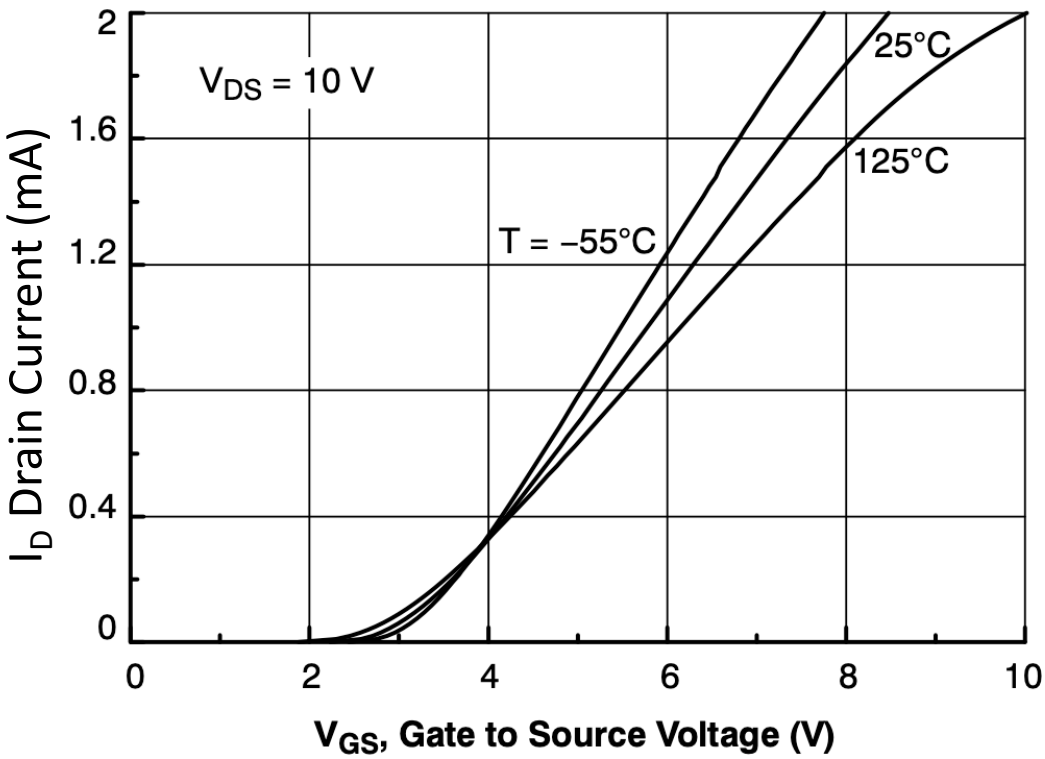

V_{DD}=10 V
V_{GG}=6V
V_{TN}=2V
R_D=250 Ohm
V_{DS}= ???
Triodo/Saturaz??

V_{DD}=10 V
V_{GG}=7V
V_{TN}=2V
R_D=250 Ohm
V_{DS}= ???
Triodo/Saturaz??

V_{DD}=6 V
V_{GG}=4V
V_{TN}=1V
R_D=120 Ohm
V_{DS}= ???
Triodo/Saturaz??
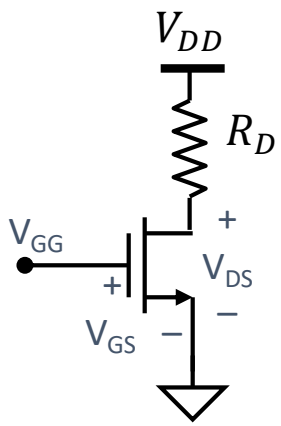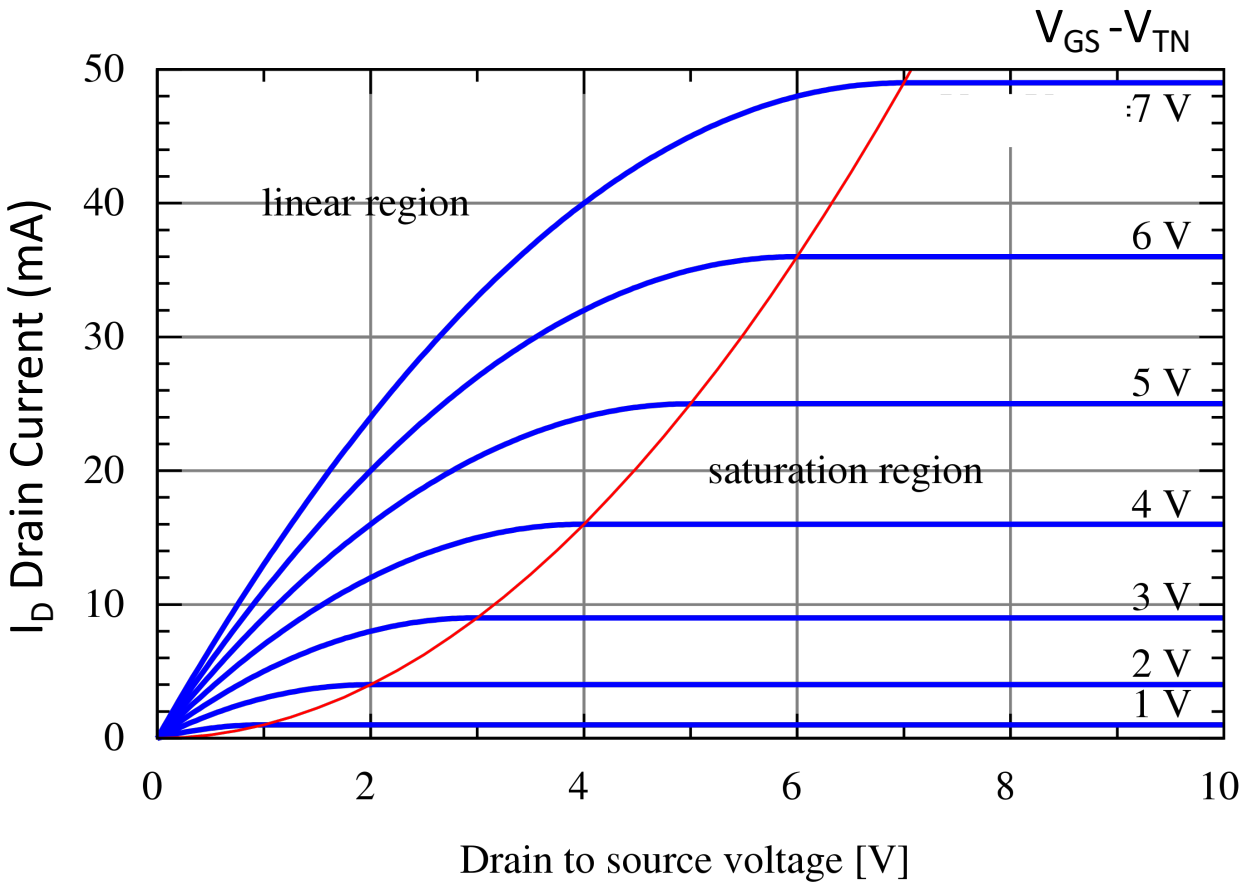
V_{DD}=6 V
V_{GG}=6V
V_{TN}=1V
R_D=120 Ohm
V_{DS}= ???
Triodo/Saturaz??