ESERCIZI: RISOLUZIONI DI RETI ELETTRICHE CON DIODI

DIODO

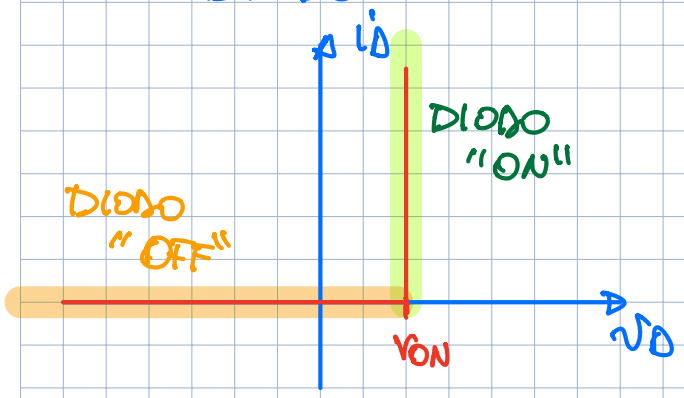

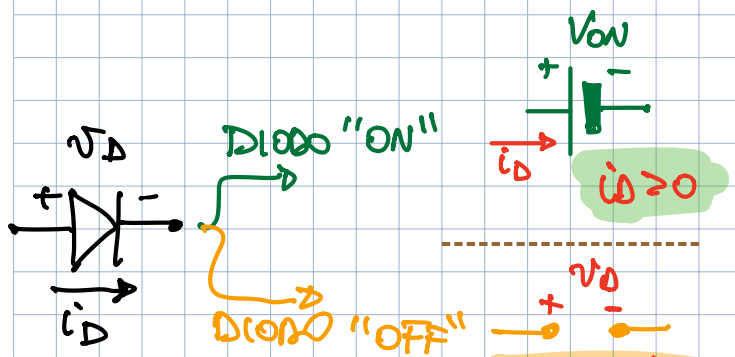

DIODO ZENER

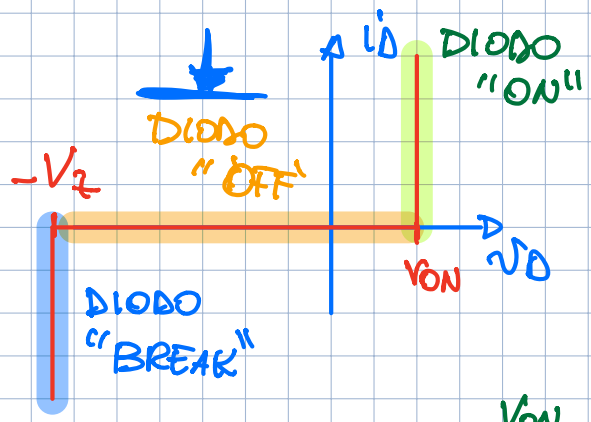

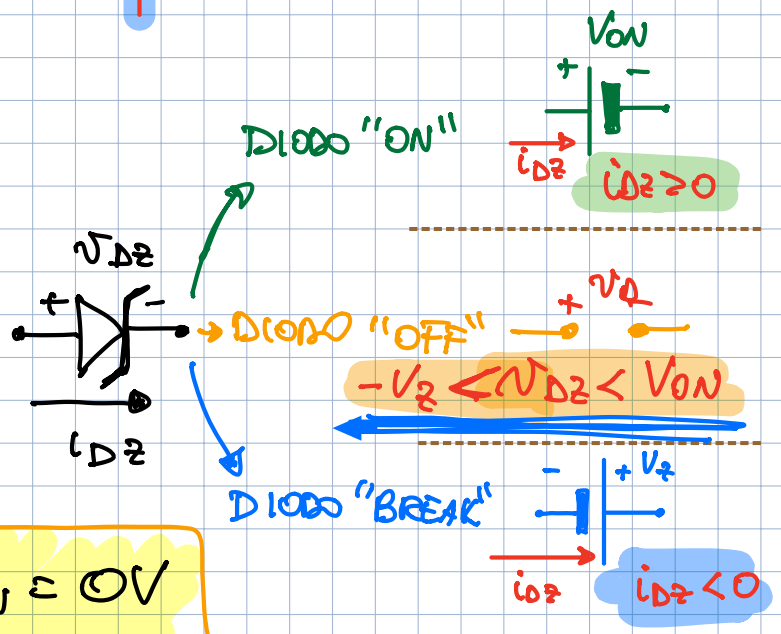

MODELLO DIODO IDEALE $\Rightarrow$ $V_{ON} = 0V$

CHE ERRORE FACCIO USANDO IL MODELLO LINEARE A TRATTI?

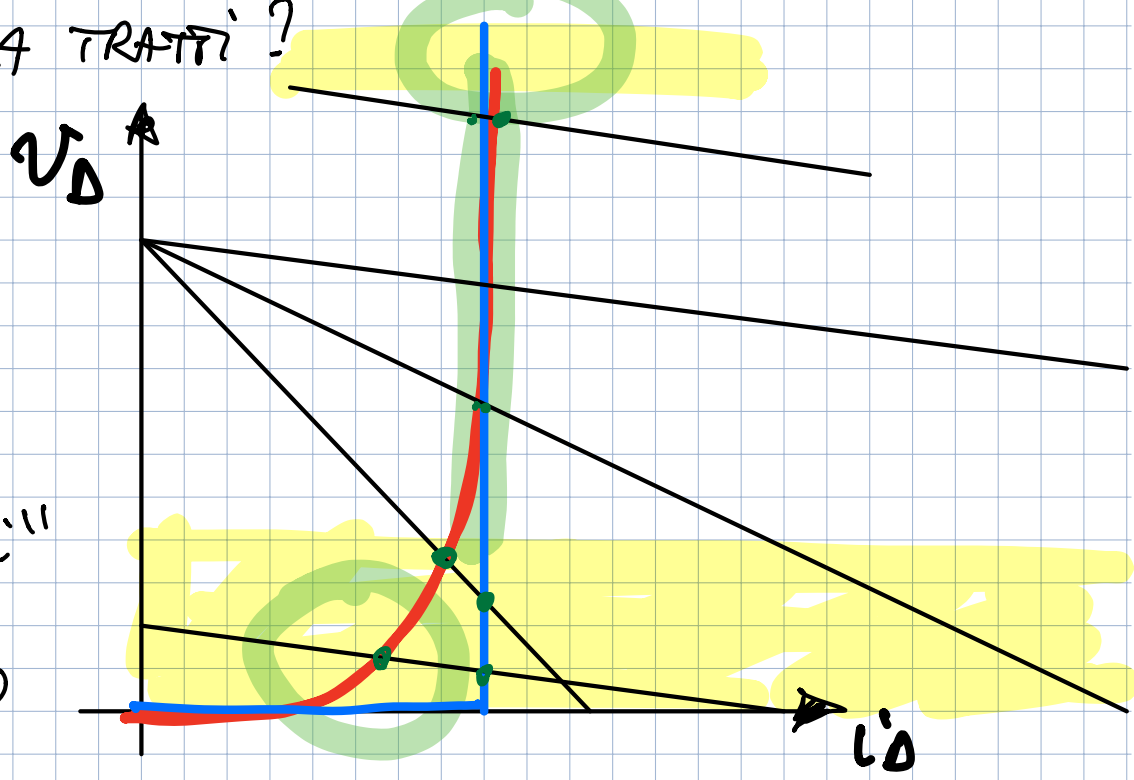

PICCOLO SE SONO A LIVELLI DI CORRENTE "RAGIONEVOLI"

$\Rightarrow$ NEL DATA SHEET TROVO I VALORI!