V_{DD}=10 V
V_{GG}=9V
R_S=4.5 KOhm
(V_{GS}=5.2V; I_D=0.8 mA)

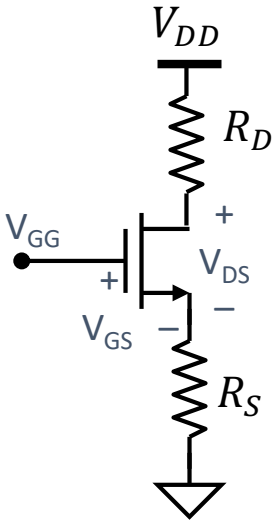

V_{DD}=10 V
V_{GG}=6V
R_S= 6 kOhm
(V_{GS}=4.0V; I_D=0.35 mA)

V_{DD}=10 V
V_{GG}=5V
R_S= 2.5 kOhm
(V_{GS}=4.2V; I_D=0.4 mA)

V_{DD}=10 V
V_{GG}=20V
R_S= 12.5 kOhm
(V_{GS}=6.0V; I_D=1.1 mA)

$$\mathbf{M_1}: I_D = \frac{V_{GG}}{R_S} - \frac{V_{GS}}{R_S}$$

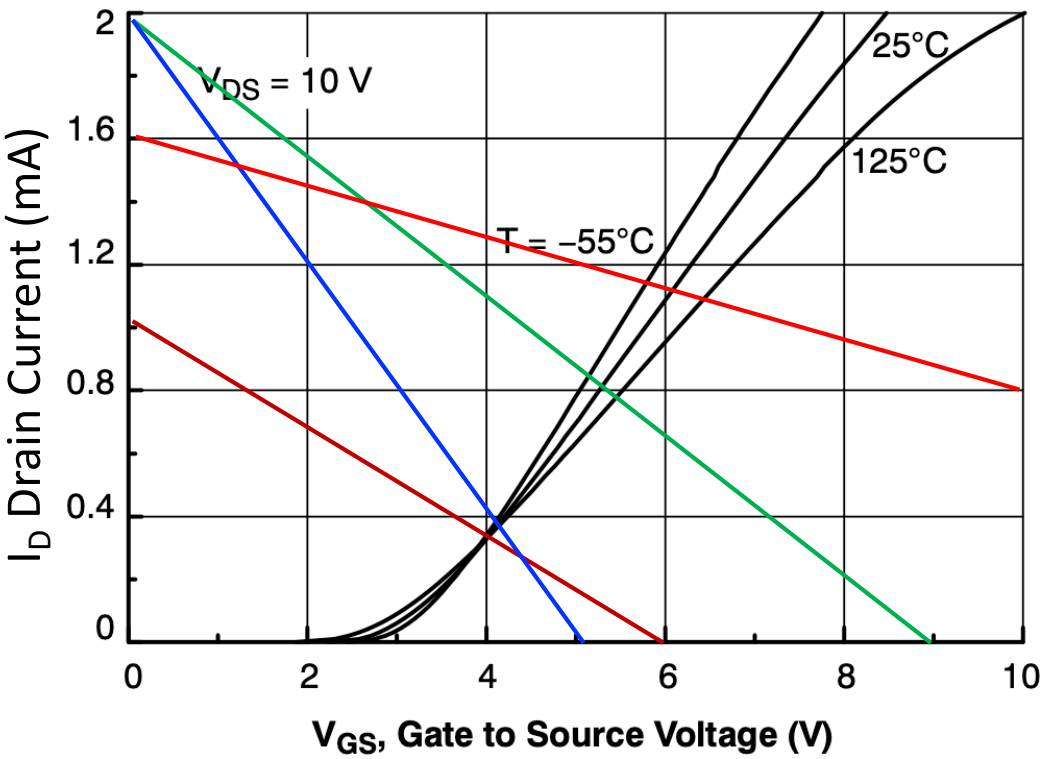

V_{DD}=10 V
V_{GG}=6V
V_{TN}=2V
R_D=250 Ohm
(V_{DS}=6V - saturazione)

V_{DD}=10 V
V_{GG}=7V
V_{TN}=2V
R_D=250 Ohm
(V_{DS}=4V - Triodo)

V_{DD}=6 V
V_{GG}=4V
V_{TN}=1V
R_D=120 Ohm
(V_{DS}=5V - saturazione)

V_{DD}=6 V
V_{GG}=6V
V_{TN}=1V
R_D=120 Ohm
(I_{DS}=22mA - Triodo)

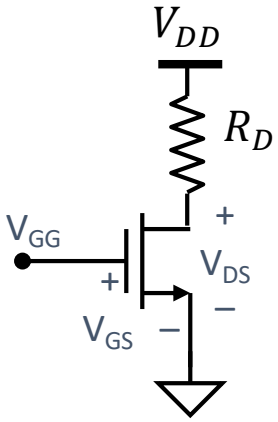
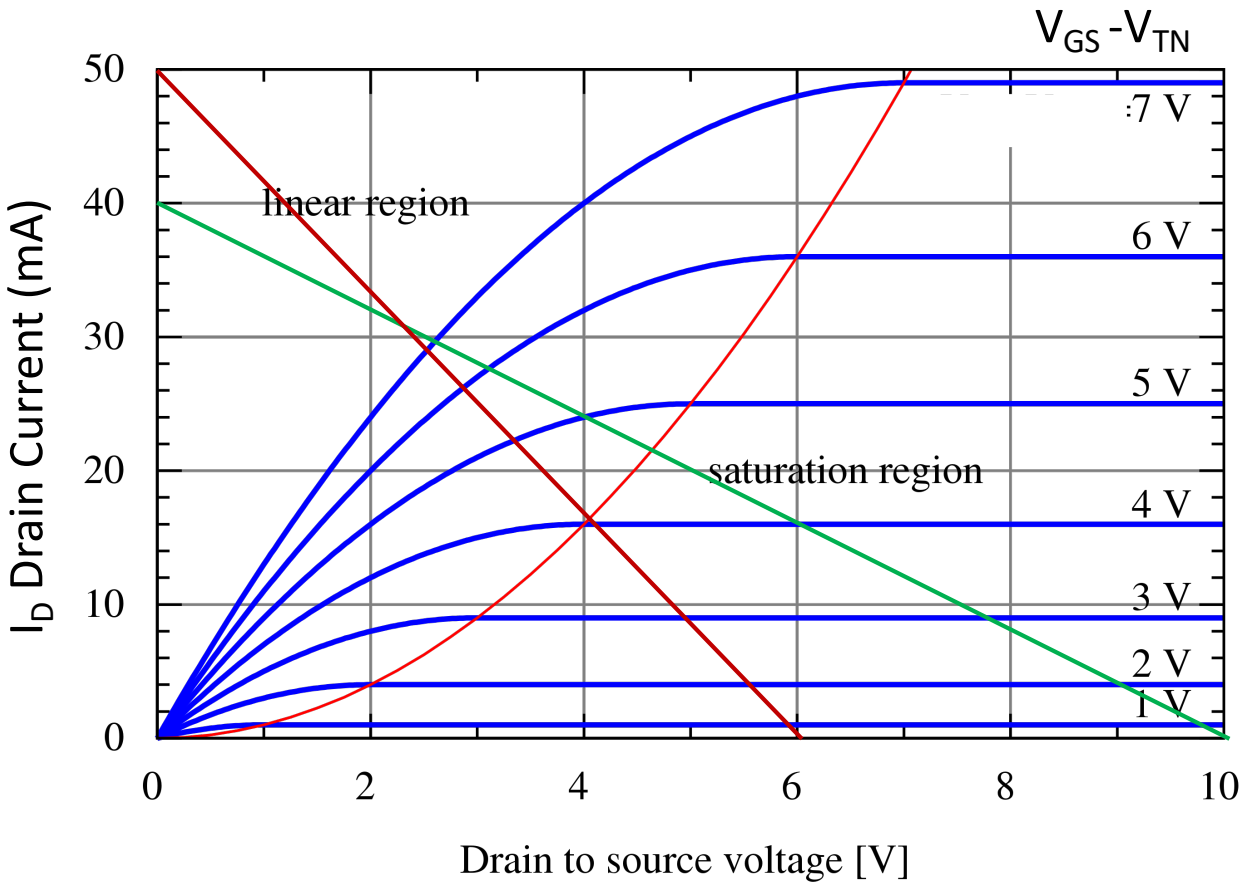
$$\mathbf{M_2}:\ I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} - \frac{V_{DS}}{R_D}$$